

<p>0 = GND 1 = Vcc</p> <p>مدار شماره 2</p>	<p>باتوجه به مدار و اطلاعات 0 و 1 اعمالی عدد مورد نظر را در کادر خالی مستطیلی بصورت سون سگمنت بنویسید.</p>
<p>0 = GND 1 = Vcc</p> <p>مدار شماره 3</p>	<p>مدار شماره 9</p>
<p>0 = GND 1 = Vcc</p> <p>مدار شماره 4</p>	<p>مدار شماره 10</p>
<p>0 = GND 1 = Vcc</p> <p>مدار شماره 5</p>	<p>مدار شماره 11</p>
<p>0 = GND 1 = Vcc</p> <p>مدار شماره 8</p>	<p>مدار شماره 12</p>