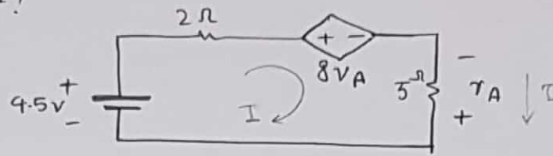


هیت: مفضل سوم (56, 55, 33, 26)

مفضل چهارم (47, 24), مفضل پنجم (54, 42, 21)

26- power absorbed?



$$KVL: -4.5 + 2I + 8V_A - V_A = 0$$


$$V_A = -5I \rightarrow I = -\frac{1}{5}V_A$$

$$7V_A - 2\frac{1}{5}V_A = 4.5 \Rightarrow \frac{33}{5}V_A = 4.5 \rightarrow V_A = 0.68V$$

$$I = -\frac{1}{5} \times 0.68 = -0.13A$$

33.  $v = ?$

power supplied by each current source?

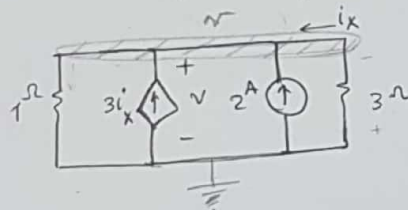

$$KCL @ v: \frac{v-0}{1} - 3i_x - 2 - i_x = 0$$

$$\frac{0-v}{3} = i_x \rightarrow v = -3i_x$$


$$v = -3 \times -\frac{2}{7} = \frac{6}{7}V$$

$$\begin{aligned} -3i_x - 3i_x - 2 - i_x &= 0 \\ 7i_x &= -2 \rightarrow i_x = -\frac{2}{7}A \end{aligned}$$

55- series connection of five resistors  $\rightarrow 1\Omega, 3\Omega, 5\Omega, 7\Omega, 9\Omega$   
9V  $\rightarrow$  across the terminals of network.

voltage division  $\Rightarrow v_{3\Omega} = ? \quad v_{7\Omega} = ?$
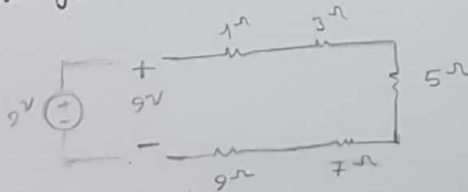
$$V_{R_n} = \frac{R_n}{R_1 + \dots + R_n} \times V$$




$$v_{3\Omega} = \frac{3}{1+3+5+7+9} \times 9 = 1.08V$$

$$v_{7\Omega} = \frac{7}{1+3+5+7+9} \times 9 = 2.52V$$


56-  $i_1, i_2, v_3 = ?$

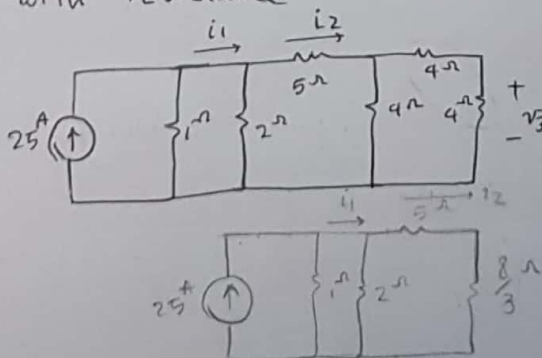with resistance combination and current division as appropriate.



$$\begin{aligned} 4\Omega, 4\Omega &\rightarrow 8\Omega \\ 8\Omega, 4\Omega &\rightarrow \frac{8 \times 4}{12} = \frac{8}{3}\Omega \end{aligned}$$
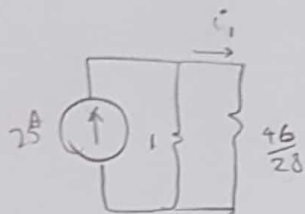
$$\begin{aligned} 5\Omega, \frac{8}{3}\Omega &\rightarrow \frac{23}{3}\Omega \\ 2\Omega, \frac{23}{3}\Omega &\rightarrow \frac{2 \times \frac{23}{3}}{2 + \frac{23}{3}} = \frac{46}{28}\Omega \end{aligned}$$




$$I_n = \frac{R_n}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} \times I \xrightarrow{2 \text{ leaves}} I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I$$

$$i_1 = \frac{1}{1 + \frac{46}{28}} \times 25 = 9.45 \text{ A}$$


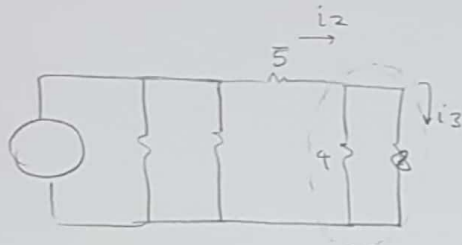
$$i_2 = \frac{2}{2 + \frac{23}{3}} \times 9.45 = 1.95 \text{ A}$$




$$i_3 = \frac{4}{12} \times 1.95 = 0.65 \text{ A}$$



$$v_3 = R I = 4 \times 0.65 \text{ A} = 2.6 \text{ V}$$

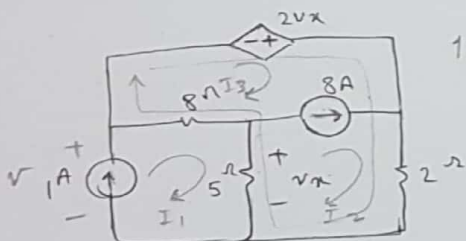24.  $v_x = ?$  power supplied by the 1A source = ?



$$1: I_1 = 1 \text{ A}$$

$$2, 3: -2v_x + 2I_2 - v_x + 8(I_3 - I_1) = 0$$

$$I_2 - I_3 = 8 \text{ A}$$

$$v_x = 5(I_1 - I_2) = 5 - 5I_2$$

$$\Rightarrow I_3 = -4.52 \text{ A}$$

$$v_x = 5 - 5 \times 3.48 = -12.4 \text{ V}$$

$$-15 + 15I_2 + 2I_2 + 8I_3 = 8$$

$$17I_2 + 8I_3 = 23$$

$$8I_2 - 8I_3 = 64$$


$$25I_2 = 87$$

$$\Rightarrow I_2 = 3.48 \text{ A}$$

$$\text{KVL: } -v + 8(1 - (-4.52)) + 5(1 - 3.48) = 0 \Rightarrow v = 31.76$$

supermesh technique

$$i_1, i_2, i_3 = ?$$

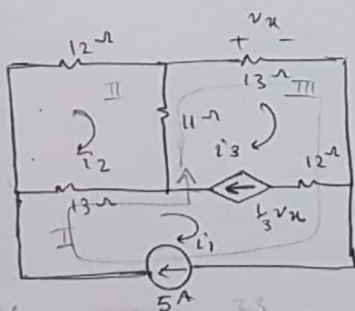

$$\text{KVL I: } \Rightarrow i_1 = 5 \text{ A}$$

$$\text{KVL II: } 13(i_2 - i_1) + 12(i_2) + 11(i_2 - i_3) = 0$$

$$i_3 - i_1 = \frac{1}{3}v_x \rightarrow i_3 = \frac{1}{3}v_x + 5$$

$$v_x = 13i_3 \rightarrow i_3 = \frac{1}{13}v_x$$

$$\Rightarrow \frac{1}{13}v_x = \frac{1}{3}v_x + 5$$


$$\Rightarrow v_x = -1.28 \text{ V}$$

$$\Rightarrow i_3 = 4.57 \text{ A}$$

$$13i_2 - 65 + 12i_2 + 11i_2 - 50.27 = 0$$

$$36i_2 = 115.27 \Rightarrow i_2 = 3.201 \text{ A}$$

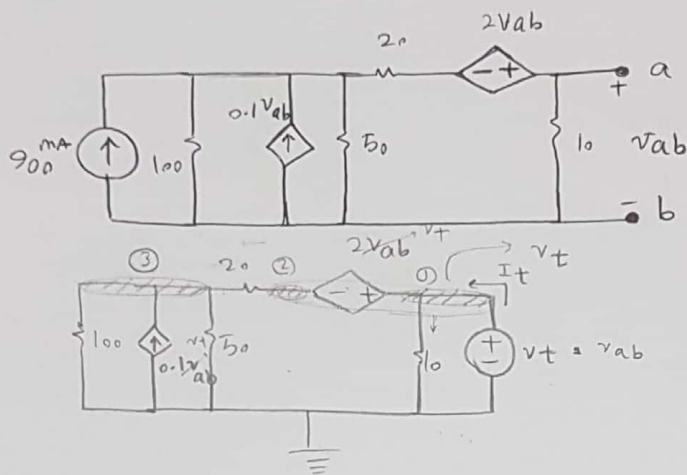54. value of resistance would absorb max power when connected across terminals a and b.



$$\text{Kcl } \textcircled{2}, \textcircled{1}: -I_t + \frac{v_t - 0}{10} + \frac{v_2 - v_3}{20} = 0 \rightarrow v_3 = -20I_t + 2v_t + v_2$$

$$\text{Kcl } \textcircled{3}: \frac{v_3 - 0}{100} - 0.1v_t + \frac{v_3 - 0}{50} + \frac{v_3 - v_2}{20} = 0$$

$$v_3 = -20I_t + 2v_t - v_t \rightarrow v_3 = -20I_t + v_t$$

$$v_t - v_2 = 2v_t \rightarrow v_2 = -v_t$$


$$v_3 - 10v_t + 2v_3 + 5v_3 - 5v_2 = 0$$

$$8v_3 - 5v_2 - 10v_t = 0 \rightarrow -160I_t + 8v_t + 5v_t - 10v_t = 0$$

$$3v_t = 160I_t \Rightarrow R_{th} = \frac{v_t}{I_t} = \frac{160}{3} \Omega$$

$$(R = \frac{160}{3} \Omega) \leftarrow \text{مناسب}$$

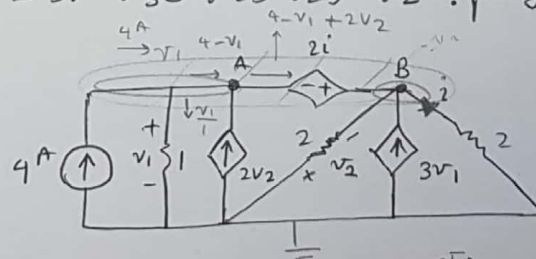99 - 63 - 59 : 36 , 25 , 23 , 2 : معرسم : 2



$$\text{Kcl @ A, B}: -4 + \frac{v_1 - 0}{1} - 2v_2 - \frac{0 - v_B}{2} - 3v_1 + \frac{v_B - 0}{2} = 0$$

$$v_B = -v_2$$

$$v_B - v_A = 2i \Rightarrow -v_2 - v_1 = 2 \left( \frac{0 - (-v_2)}{2} \right)$$

$$\Rightarrow -v_2 - v_1 = +v_2 \Rightarrow 2v_2 = -v_1 \rightarrow v_1 = -2v_2$$

$$\Rightarrow -4 + v_1 - 2v_2 - \frac{v_2}{2} - 3v_1 - \frac{v_2}{2} = 0 \Rightarrow -3v_2 - 2v_1 = 4$$

$$-3v_2 + 4v_2 = 4$$



$$\Rightarrow v_2 = 4V$$

$$\rightarrow v_1 = -8V$$

23- = ?  
نوا هوسنغ  
كه كوكيل مدهر  
اصل بغير ارزش


$$2 \text{ } \tau = \frac{R_2}{\lambda I}$$

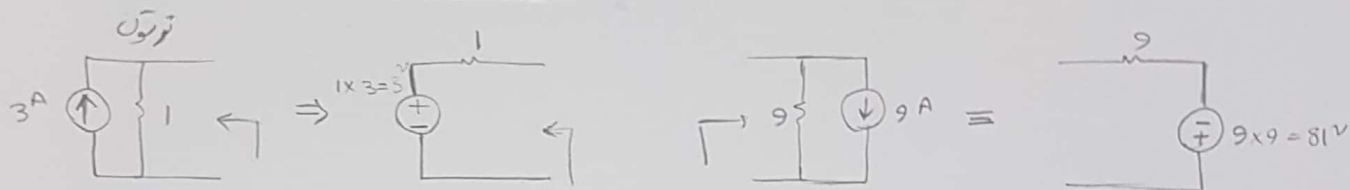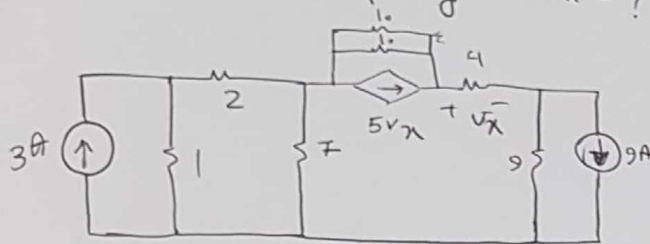21- source transformations to first convert all the sources to voltage sources. then simplify -  $v_u = ?$






$$v_{th} = I_N \times R_N$$

$$R_N = R_{th}$$

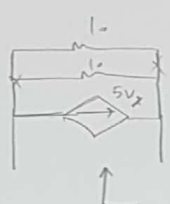
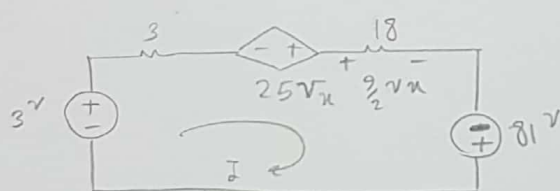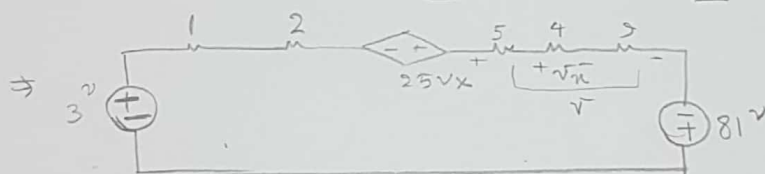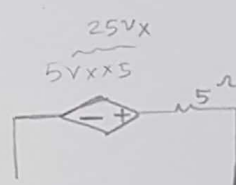
$$R_{eq} = \frac{10 \times 10}{10 + 10} = 5 \Omega$$



$$v_u = \frac{4}{4+5+9} \times v \Rightarrow v = \frac{9}{2} v_u$$

$$KVL: -3 + 3I - 25v_u + \frac{9}{2}v_u - 81 = 0$$

$$18I = \frac{9}{2}v_u \Rightarrow I = \frac{1}{4}v_u$$



$$\frac{3}{4}v_u + \frac{9}{2}v_u - 25v_u = 84$$

$$\Rightarrow -\frac{79}{4}v_u = 84$$


$$\Rightarrow v_u = 4.25V$$

$$\frac{100}{21} = 79$$

42- Thevenin and norton  $v_{ab}$

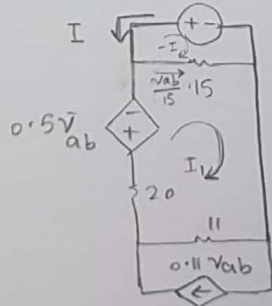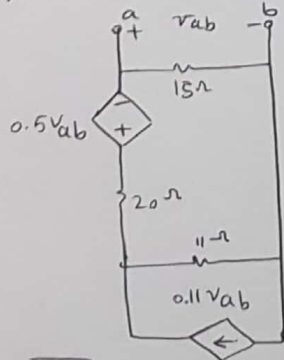

$$R_{th} = R_N = \frac{v_{ab}}{I}$$

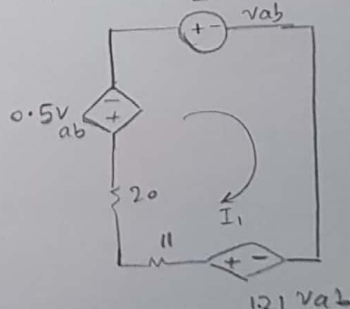

$$I_1 = I - \frac{v_{ab}}{15}$$

$$KVL: -1.21v_{ab} + 11I_1 + 20I_1 + 0.5v_{ab}$$


$$+ v_{ab} = 0$$

$$0.29v_{ab} = -31I_1 \Rightarrow$$

$$0.29v_{ab} = -31I_1 + \frac{31}{15}v_{ab}$$

$$\Rightarrow \frac{v_{ab}}{15} = 1.77v_{ab}$$

25-  $R = ? \rightarrow v = 24V$

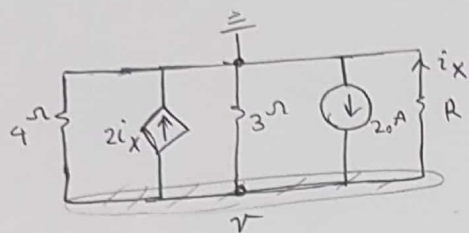


KCL @ v:  $\frac{v-0}{4} + 2i_x + \frac{v-0}{3} - 20 + i_x = 0$

$6 + 2i_x + 8 - 20 - i_x = 0$

$3i_x = 6 \Rightarrow i_x = 2A$

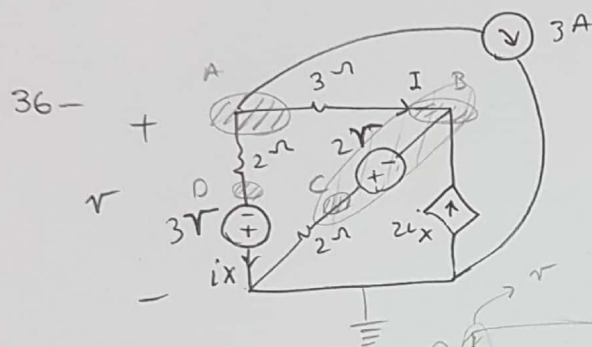$Ri_x = v \Rightarrow R \times (2A) = 24V \Rightarrow R = 12\Omega$




$I = ? \quad v = ?$

KCL ①:  $\frac{v+3v}{2} + I + 3A = 0$

KCL ②, ③:  $-2i_x - I + \frac{v-0}{2} = 0$

$v_1 = v$   
 $v_4 = -3V$

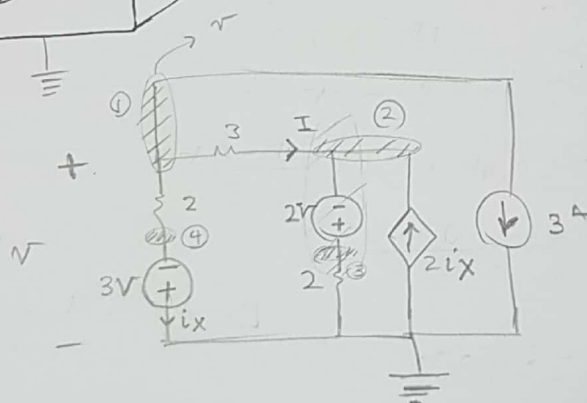

$v_3 - v_2 = 2V$

$\rightarrow v_3 = v_2 + 2V$

$v - v_2 = 3I \rightarrow v_2 = v - 3I$

$\Rightarrow v_3 = v - 3I + 2V$   
 $= 3V - 3I$

$4v + 2I + 6 = 0$

$\frac{v+3v}{4} = 2i_x \rightarrow i_x = 2V$

$-4v - I + \frac{3}{2}v - \frac{3}{2}I = 0 \Rightarrow -\frac{5}{2}v - \frac{5}{2}I = 0 \rightarrow +5v + 5I = 0$


$\begin{cases} 20v + 10I = -30 \\ -10v - 10I = 0 \end{cases}$

$5I = 15 \rightarrow I = 3A$

$10v = -30 \Rightarrow v = -3$



59- مقدار ولت در شاخه A را بیابید

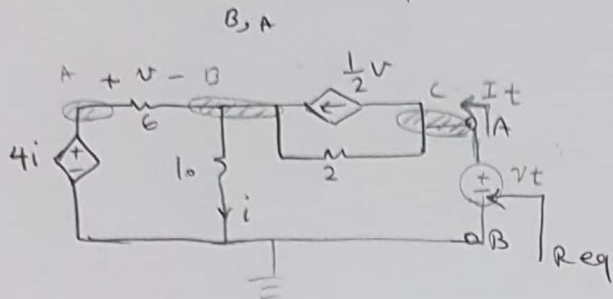

$$A \Rightarrow v_A = 4i$$

$$C \Rightarrow v_C = v_t$$

$$KCL @ B: -\frac{v}{6} - \frac{1}{2}v + \frac{v_B - v_C}{2} + \frac{v_B - 0}{10} = 0$$

$$v_A - v_B = v \Rightarrow v_B = 4i - v$$

$$\frac{v_B - 0}{10} = i \Rightarrow v_B = 10i$$

$$4i - v = 10i \Rightarrow 6i = -v \Rightarrow v = -6i$$

$$I_t = -3i + \frac{v_t - 10i}{2} \Rightarrow 2I_t = -6i + v_t - 10i$$

$$i = \frac{v_t - 2I_t}{16}$$


$$-5v - 15v + 15v_B - 15v_C + 3v_B = 0$$

$$-20v + 18v_B - 15v_C = 0$$

$$120i + 180i - 15v_t = 0 \Rightarrow 18.75v_t - 37.5I_t - 15v_t = 0$$

$$\Rightarrow 3.75v_t = 37.5I_t$$
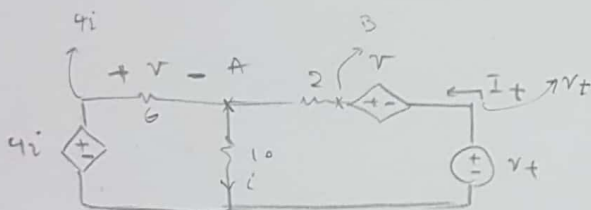
$$\Rightarrow R_{eq} = \frac{v_t}{I_t} = \frac{37.5}{3.75} = 10 \Omega$$



$$KCL @ A: -\frac{v}{6} - I_t + i = 0$$

$$v_A = 10i$$

$$v_B - v_t = v \Rightarrow v_B = v + v_t$$

$$I_t = \frac{v_B - v_A}{2} \Rightarrow I_t = \frac{v + v_t - 10i}{2} = \frac{-6i + v_t - 10i}{2} = \frac{v_t - 16i}{2}$$

$$4i - v_A = v \Rightarrow 4i - 10i = v \Rightarrow v = -6i$$

$$2I_t - v_t = -16i$$




$$i = \frac{v_t - 2I_t}{16}$$

$$\frac{i + i}{2i} - I_t = 0 \Rightarrow \frac{v_t - 2I_t}{8} - I_t = 0 \Rightarrow v_t - 2I_t - 8I_t = 0$$

$$\Rightarrow v_t = 10I_t \Rightarrow R_{eq} = \frac{v_t}{I_t} = 10 \Omega$$

مقدار ولت در شاخه A را بیابید

63-

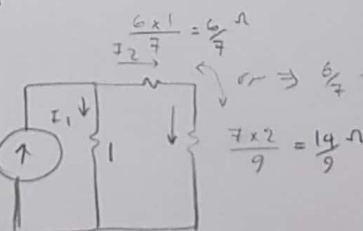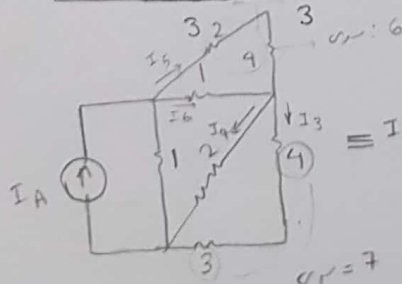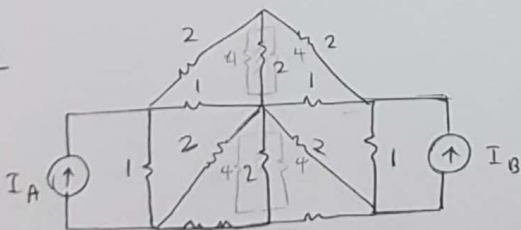

$$I_A = I_B \quad ( \text{نصف} )$$

$$I_A = -I_B \quad ( \text{منفی} )$$

$$I_A \neq I_B \quad ( \text{غیر} )$$



$$I_1 = \frac{2.41}{2.41 + 1} \times I_A$$






$$I_2 = \frac{1}{2.41 + 1} \times I_A$$

$$I_5 = \frac{1}{1 + 6} \times I_2 = \frac{1}{7} \times \frac{1}{3.41} \times I_A$$

$$I_6 = \frac{6}{1 + 6} \times I_2 = \frac{6}{7} \times \frac{1}{3.41} \times I_A$$

$$I_3 = \frac{2}{2 + 7} \times I_2 = \frac{2}{9} \times \frac{1}{3.41} \times I_A$$
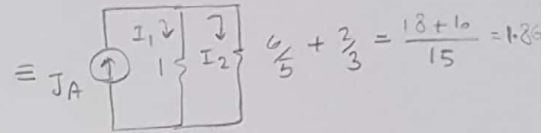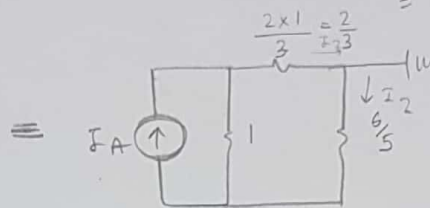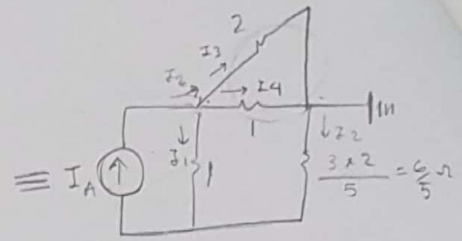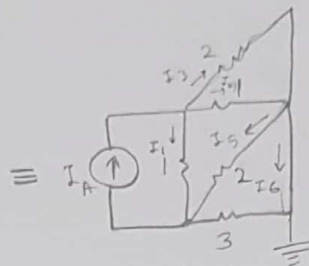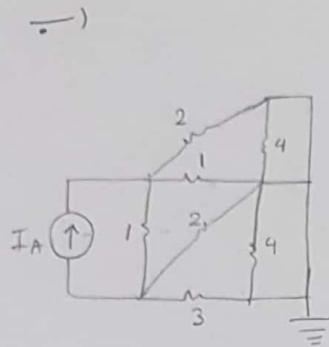
$$I_4 = \frac{7}{2 + 7} \times I_2 = \frac{7}{9} \times \frac{1}{3.41} \times I_A$$



$$I_1 = \frac{1.86}{1+1.86} \times I_A, \quad I_2 = \frac{1}{1+1.86} \times I_A, \quad I_3 = \frac{1}{1+2} \times I_2 = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2.86} \times I_A$$

$$I_4 = \frac{2}{2+1} \times I_2 = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2.86} \times I_A, \quad I_5 = \frac{3}{2+3} \times I_2 = \frac{3}{5} \times \frac{1}{2.86} \times I_A$$

$$I_6 = \frac{2}{2+3} \times I_2 = \frac{2}{5} \times \frac{1}{2.86} \times I_A$$

د)  $I_A \neq I_B$



$$I_A = \frac{I_A - I_B}{2} + \frac{I_A + I_B}{2}$$

$$I_B = \frac{I_A + I_B}{2} - \frac{I_A - I_B}{2}$$

$$I_3 = \frac{27}{8} I_2 + \frac{3}{8} I_t - I_2$$

$$\Rightarrow I_3 = \frac{15}{8} I_2 + \frac{3}{8} I_t$$

در وقت الف که  $I_A$  و  $I_B$  بودن و برابر چنان در خط تقاطع صفر بود و چنان ها اینی که  $I_A$  و  $I_B$  در این حالت برابر

در وقت الف که  $I_A$  و  $I_B$  بودن و برابر چنان در خط تقاطع صفر بود و چنان ها اینی که  $I_A$  و  $I_B$  در این حالت برابر


صفر است که چنان ها اینی که  $I_A$  و  $I_B$  در این حالت برابر

$$3I_1 - I_2 - I_3 = 0 \rightarrow I_3 = 3I_1 - I_2$$

$$\frac{1}{2} I_2 + \frac{1}{2} I_t - 3I_1 + I_2 - I_1 = 0$$

$$\Rightarrow I_1 = \frac{3}{2} I_2 - 3I_1 + \frac{1}{2} I_t$$
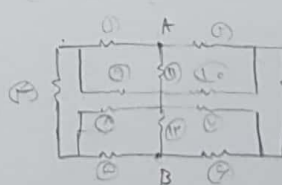
$$\Rightarrow I_1 = \frac{3}{8} I_2 + \frac{1}{8} I_t$$




$$\frac{105}{16} I_2 + \frac{21}{16} I_t - \frac{3}{8} I_2 - \frac{1}{8} I_t$$

$$-I_2 + \frac{1}{2} I_t = 0$$

$$\frac{105 - 18 - 16}{16} I_2 = \frac{2 - 21 - 8}{16} I_t$$

$$\Rightarrow I_2 = -27 I_t$$

$$I_2 = -\frac{27}{71} I_t$$

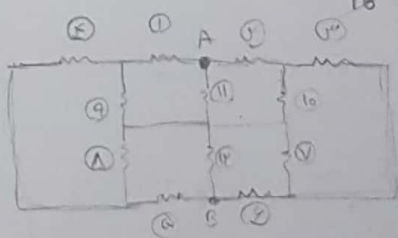

$$1: RI_1 + RI_1 - RI_2 + RI_1 - RI_3 = 0$$

$$R(3I_1 - I_2 - I_3) = 0$$


$$2: RI_2 + \frac{R}{2} I_2 + \frac{R}{2} I_t + RI_2 - RI_3 = 0$$

$$+RI_2 - RI_1 = 0$$

$$R(\frac{3}{2} I_2 + \frac{1}{2} I_t - I_3 - I_1) = 0$$


99- تمام مقادیر  $R$  ها = ?

مقادیر داده شده از دو سر  $A$  و  $B$

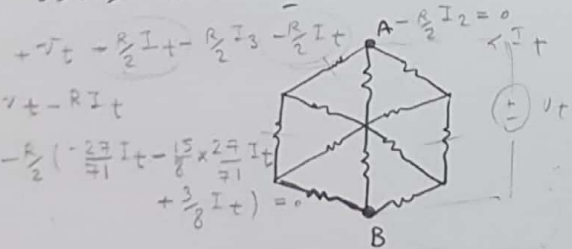




$$3: RI_3 - RI_1 + RI_3 - RI_2 + \frac{R}{2} I_3 + \frac{R}{2} I_t + RI_3 = 0$$
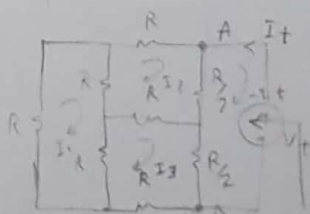
$$R(\frac{3}{2} I_3 - I_1 - I_2 + \frac{1}{2} I_t) = 0$$



2- مشخصه‌های انتقال و سری

مولاری

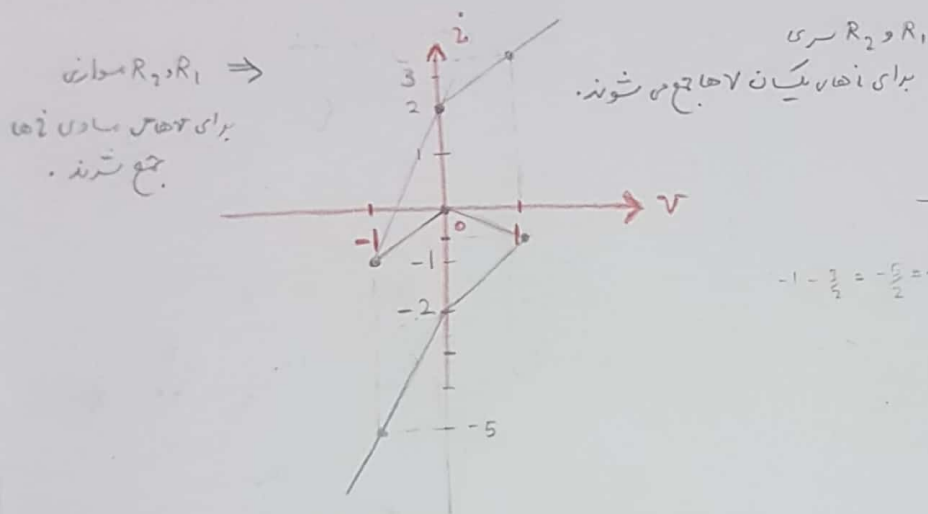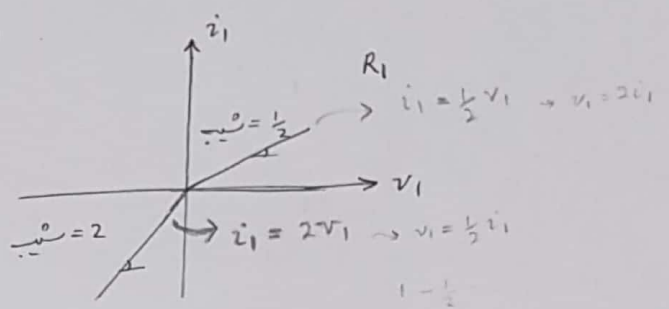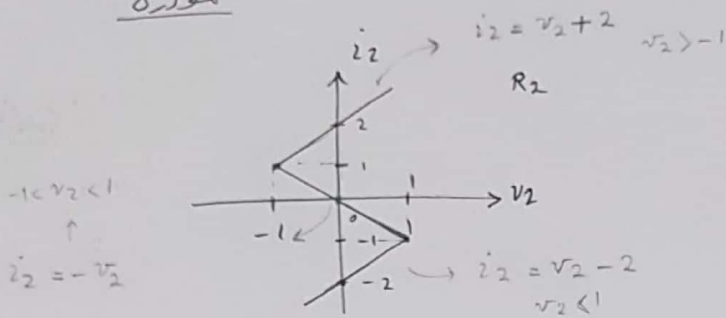

$$-1 - \frac{3}{2} = -\frac{5}{2} = -2.5$$

