
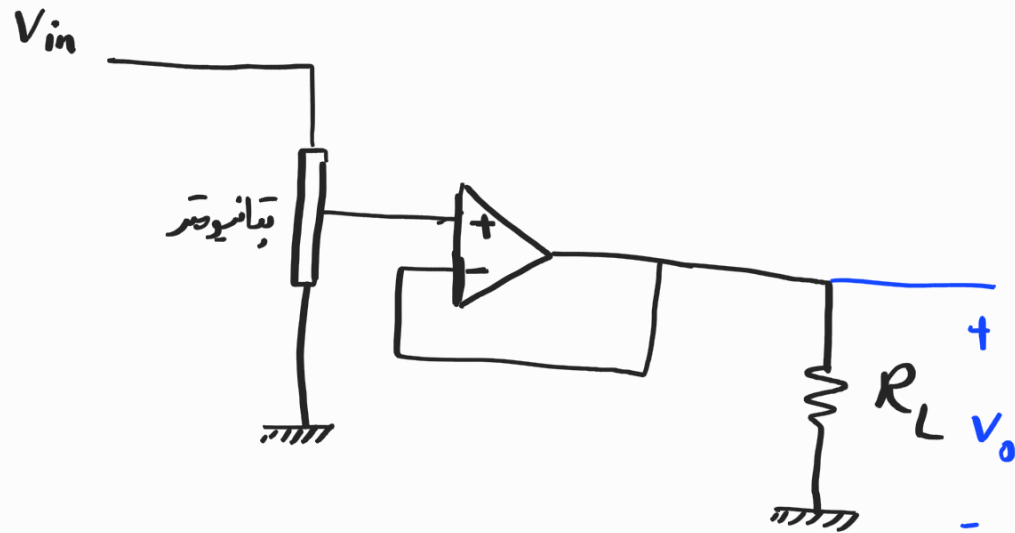



سبب امپ ایده آل  
 $op1\mu$  (نرم افزار)

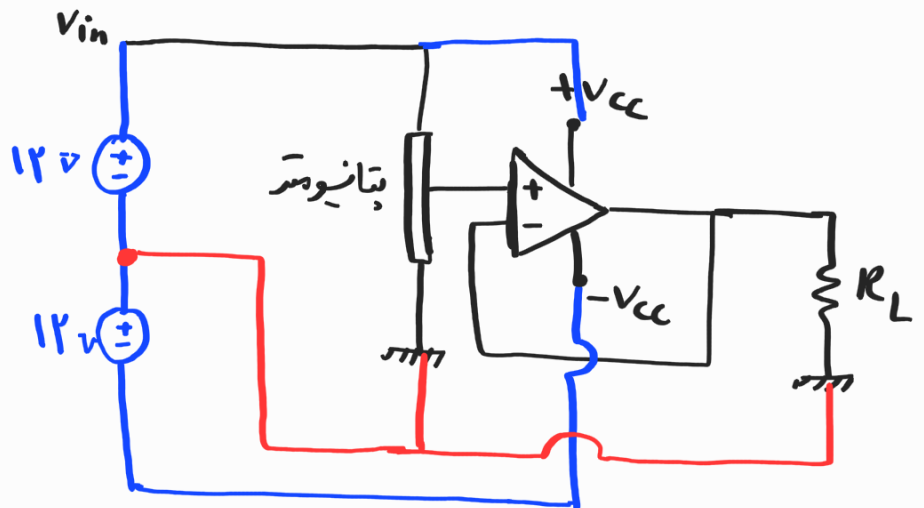

(TL074)



تابع تبدیل (انتقال):

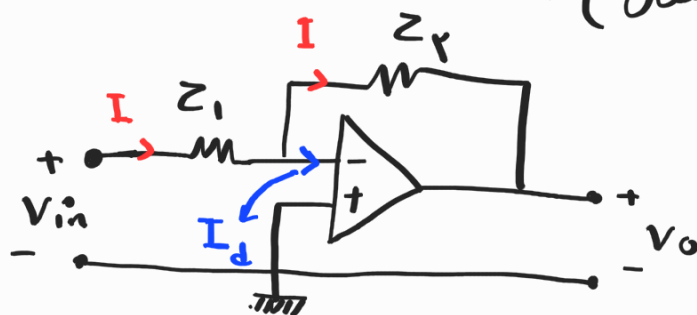

آب اسد ایزوکل :

$$V^+ = V^-$$

$$I_d = 0$$

بالا بودن مقاومت ورودی آب اسد  
در پایه منفی

$$V^+ = 0 \longrightarrow V^- = 0$$

$$V_{in} - Z_1 I = 0$$

$$0 - Z_r I = V_{out}$$

$\Rightarrow$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-Z_r}{Z_1}$$


سافت تابع تبدیل :

$$G(s) = \frac{1}{10033s + 1}$$

$$R \longrightarrow R$$

$$C \longrightarrow \frac{1}{Cs}$$

$$L \longrightarrow Ls$$

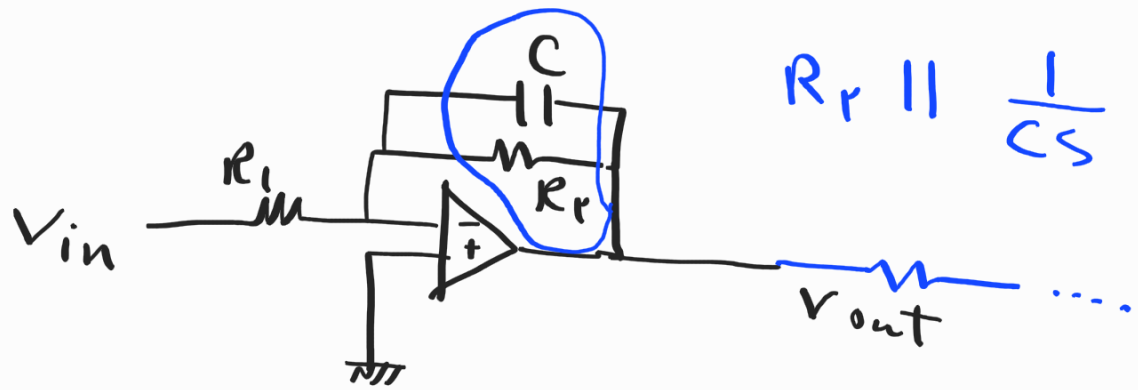


$$Z_1 = R_i$$

$$Z_f = \frac{\frac{R_f}{C_s}}{R_f + \frac{1}{C_s}} = \frac{R_f}{1 + R_f C_s}$$

$$\begin{aligned} \frac{V_{out}}{V_{in}} &= - \frac{Z_f}{Z_1} = - \frac{R_f}{R_i (1 + R_f C_s)} \\ &= \frac{-\frac{R_f}{R_i}}{1 + R_f C_s} = \frac{1}{1 + 0.01 \mu s} \end{aligned}$$


$$\begin{cases} \frac{R_f}{R_i} = 1 \\ R_f C = 0.01 \mu s \end{cases}$$
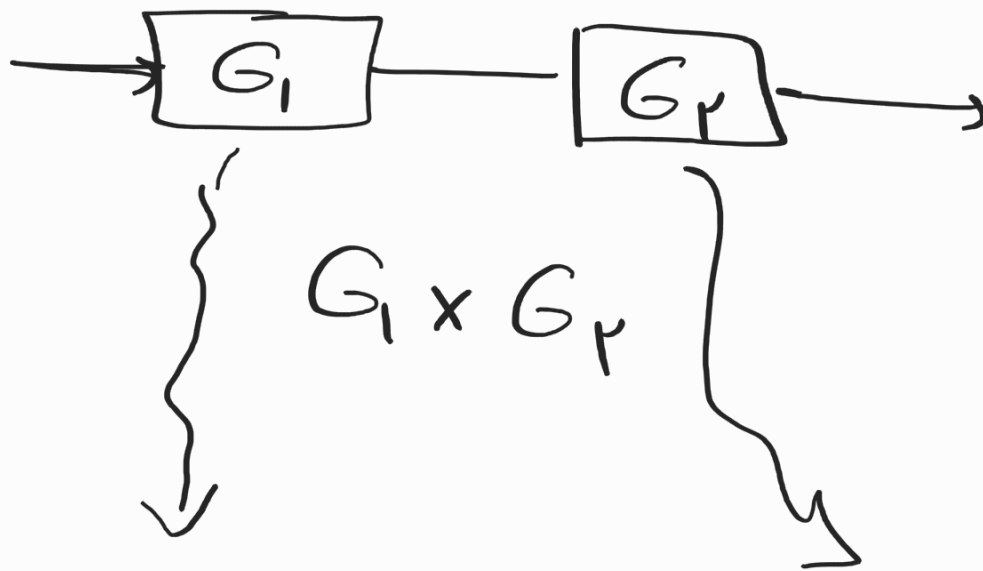
$$\rightarrow \begin{cases} R_i = R_f = 100 k\Omega \\ C = 100 nF \end{cases}$$



$$\frac{-1}{1 + \infty \mu \mu_S}$$
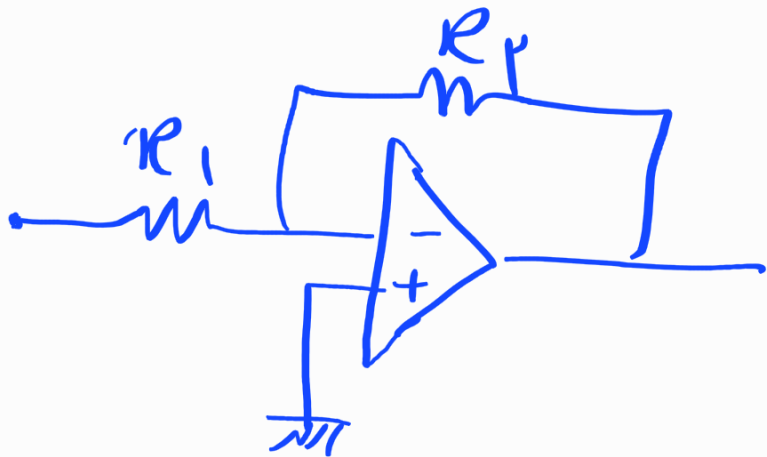
$$\times (-1) = \frac{1}{1 + \infty \mu \mu_S}$$



$$\frac{-R_f}{R_1} = -1$$