

بالعربية

رضا دینپور

۹۸۱۴۳۰۳

تیمین سرعت مدار مخابراتی


# 1

$$\begin{cases} W_m = 2\pi (10^4 \text{ KHz}) \\ \Delta W = 2\pi (75 \text{ KHz}) \\ W_o = 2\pi (100 \text{ MHz}) \end{cases}$$

$$\beta = \frac{\Delta W}{W_m} = \frac{2\pi (75 \text{ KHz})}{2\pi (10^4 \text{ KHz})} = 7.5$$


$$\Rightarrow M(7.5) \approx 10$$
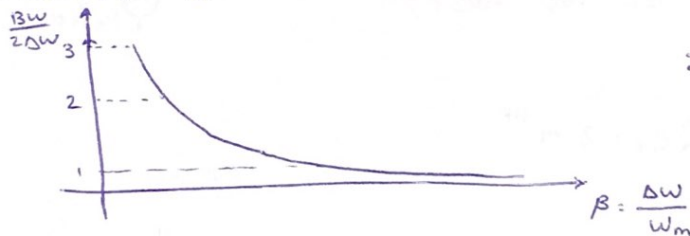
$$B.W = 2M(\beta) \times W_m = 2 \times 10 \times 2\pi \times 10^4 \text{ KHz} = 400\pi$$



با استفاده از این رسم نقطه به نقطه داریم:

#3

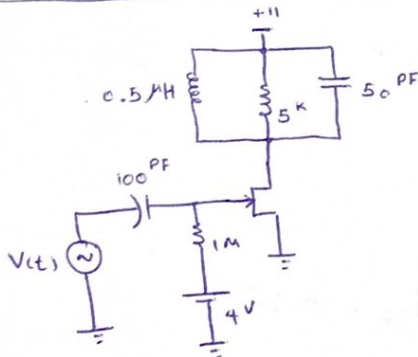

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{0.5 \times 10^{-6} \times 50 \times 10^{-12}}} = 2 \times 10^8 \frac{\text{Rad}}{\text{s}}$$

$$BW = \frac{1}{RC} = \frac{1}{5 \times 10^3 \times 50 \times 10^{-12}} = 4 \times 10^6 \frac{\text{Rad}}{\text{s}}$$

$$V_x = V_p - V_{gs} = 4 - 4 = 0 \Rightarrow \frac{V_x}{V_i} = 0$$


به یک منحنی  $\frac{I_1}{I_{dc}}$  در جواب  $\frac{V_i}{V_{GS}}$  داریم:

$$\frac{I_{O2}}{I_{Op}} = 0.25$$

$$\Rightarrow I_{Op} = I_{Oss} = 4 \text{ mA} \Rightarrow I_{O2} = 1 \text{ mA} \Rightarrow V_o(t) = 11 - 1 \text{ mA} (5 \text{ k}) \cos(2 \times 10^8 t + 10^5) \\ \cdot \cos(2 \times 10^8 t + 10^5) \int \cos 10^4 \theta d\theta = 11 - 5 \cos(2 \times 10^8 t + 10^5) \int \cos 10^4 \theta d\theta$$
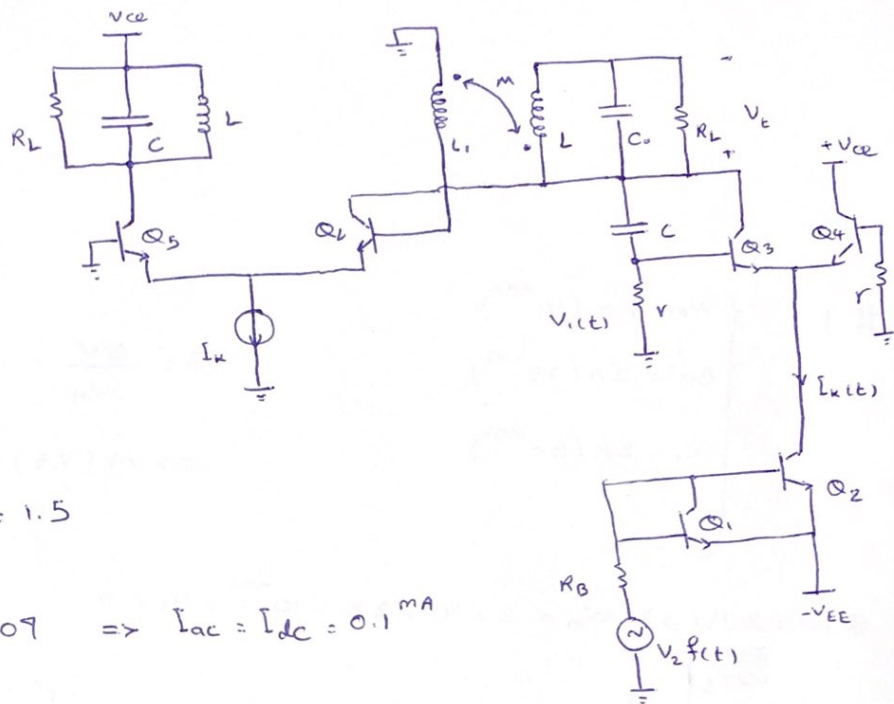
#4

$$\begin{cases} \omega_0 = 2\pi (100 \text{ MHz}) \\ \Delta\omega = 2\pi (75 \text{ kHz}) \\ \omega_m = 2\pi (15 \text{ kHz}) \\ Q_T = 30 \\ V_T = 4 \\ V_{CE} = 10 \text{ V} \\ R_{\text{loss}} = 20 \text{ k} \end{cases}$$



$$I_{dc} = I_{ac} \quad , \quad \beta = \frac{2\Delta\omega}{\omega_0} = 1.5$$

$$\frac{\beta V_T Q_T}{I_{ac} R_L} < 0.1 \Rightarrow I_{dc} > 0.09 \Rightarrow I_{ac} = I_{dc} = 0.1 \text{ mA}$$

$$Q_T = \omega_0 (C + C_0) R_L = 30 \Rightarrow C + C_0 = 2.4 \text{ pF}$$

$$\begin{cases} L C \omega_0^2 = 1 \Rightarrow L = 1 \mu\text{H} \\ C = C_0 = 2.4 \text{ pF} \end{cases}$$

$$V_T r C \omega_c \leq 10^{mV} \Rightarrow r > 1.5 \Omega \Rightarrow \boxed{r = 1.67 \text{ k}}$$

$$I_{dc} = \frac{V_{EE} - 0.7}{R_1} = 0.1 \text{ mA} \Rightarrow R_1 = 107 \text{ k} \quad , \quad \omega_m = R_1 I_{ac} = 10.7 \text{ V}$$