

مشخصات آی سی 7490 را از کتابهای مرجع یا اینترنت استخراج کنید.


آزمایش:

بکمک آی سی 7490 یک شمارنده مبنای ده طراحی کنید و مدار آنرا ببندید فرکانس کلاک را 1 هرتز در نظر بگیرید و خروجی ها را روی سون سگمنت مشاهده کنید.

سپس شمارنده مورد نظر را در چند مبنای مختلف ببرید و روی سون سگمنت مشاهده کنید.

آنالوگ سوئیچ

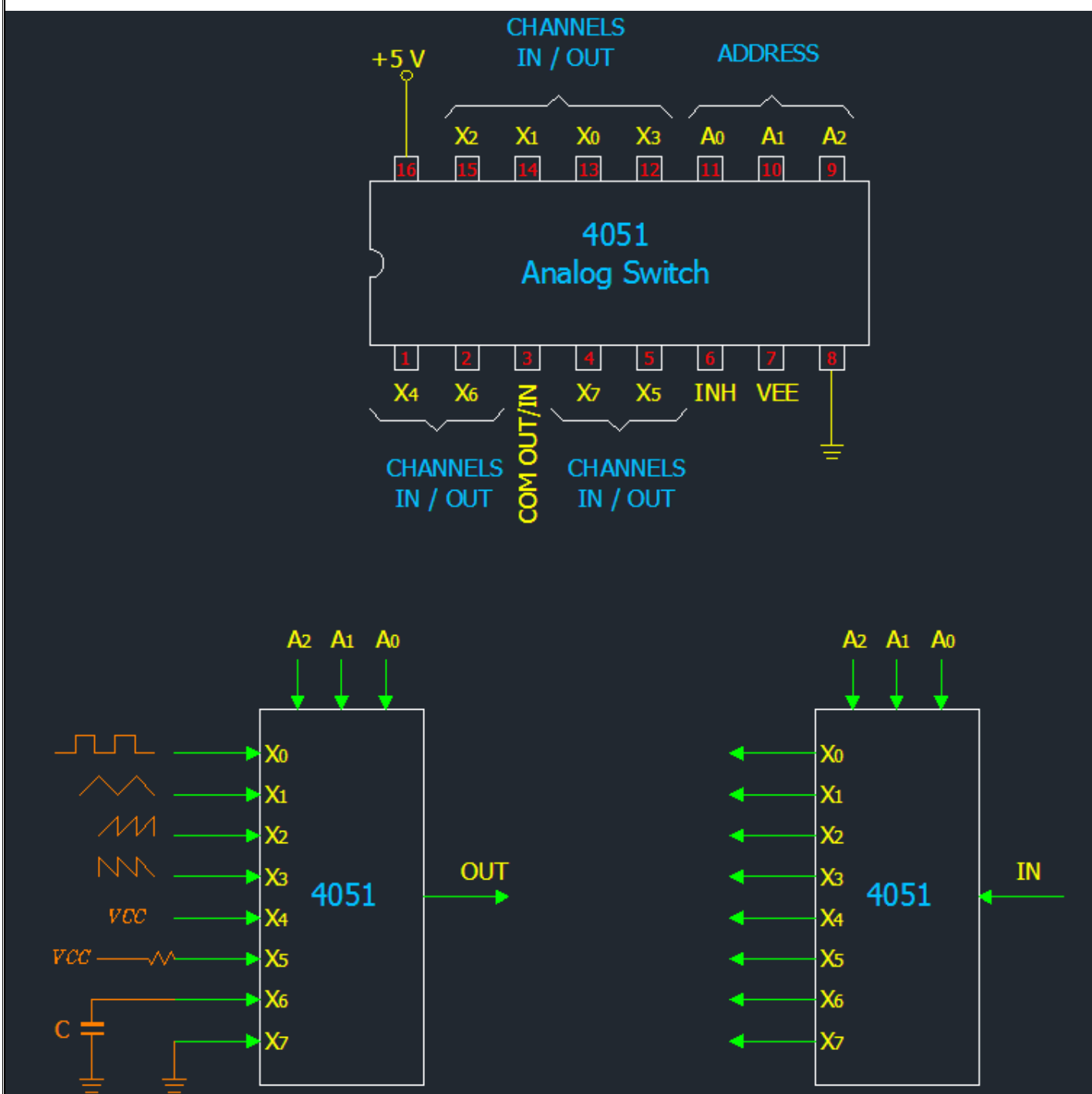مشخصات آی سی 4051 را از کتابهای مرجع یا اینترنت استخراج کنید.



آزمایش:

مدار زیر را بسته و آن را تحلیل کنید خروجی مدار را روی اسیلوسکوپ مشاهده کنید.

