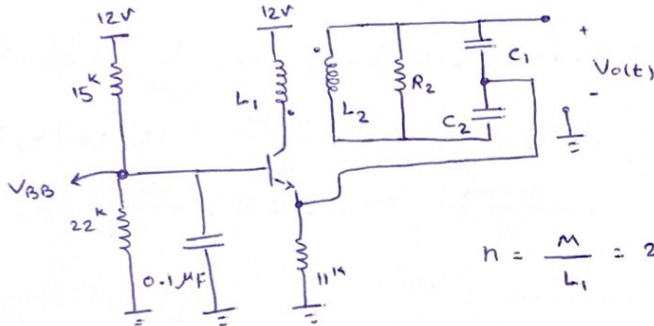


يا لطيف

رضا ادینه پور
9814353

تیمین سر 4 مارمضا براتی


3



$$n = \frac{M}{L_1} = 2.5$$

$$V_{BB} = \frac{22^k}{22^k + 37^k} \times 12 = 7.13 \Rightarrow V_c = 7.13 - 0.7 = 6.43$$
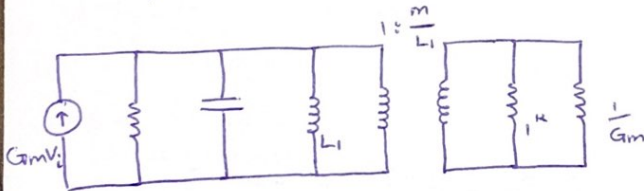
$$I_{cQ} = \frac{6.5}{11^k} = 0.6 \text{ mA} \Rightarrow g_m = \frac{0.6}{V_T} = 15 \frac{\text{mA}}{\text{V}}$$





$$C = \frac{0.04^{\mu} \times 200^p}{0.04 + 200} = 2 \times 10^{-10}$$

$$\omega_c = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 15 \frac{\text{MRad}}{\text{s}}$$

$$|A(j\omega)| = 1 \Rightarrow \frac{G_m}{g_m} = \frac{G_L + n^2 G_E}{n(1-n)g_m} \Rightarrow \frac{G_m(v)}{g_m} = 0.67$$


$$\alpha = 3.2 \Rightarrow V_o(t) = 12 - 8.5 \cos(15 \times 10^6 t)$$

6

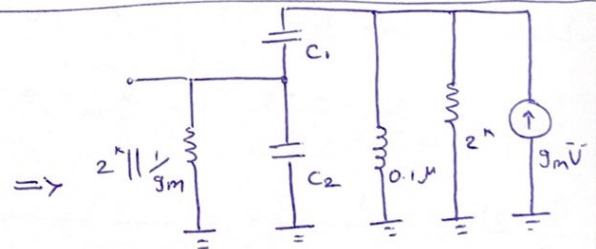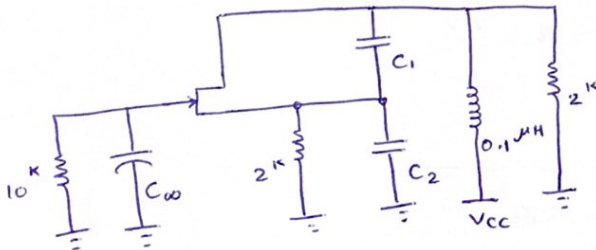

$$\omega_c = 2\pi f = 2 \times 3.14 \times 40 = 250 \frac{\text{MRad}}{\text{s}}$$
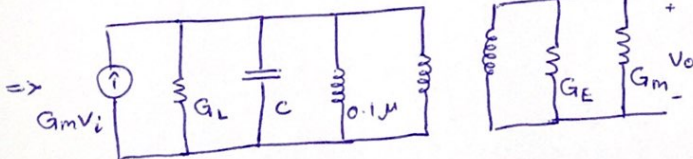
$$\frac{1}{\sqrt{LC}} = 250 \times 10^6 = \frac{1}{\sqrt{0.1C}} \Rightarrow C = 0.16 \text{ nF}$$




$$\frac{250 \times 10^6 (C_1 + C_2)}{0.5} = 100 \Rightarrow C_1 + C_2 = 0.2 \mu\text{F}$$

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{M}{L_1} = 8 \Rightarrow \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 8 \Rightarrow C_1 = 0.16 \mu F, C_2 = 0.04 \mu F$$

$$g_m = \frac{G_L}{n} = \frac{100}{8} = 12.5 \text{ mmho}$$

14

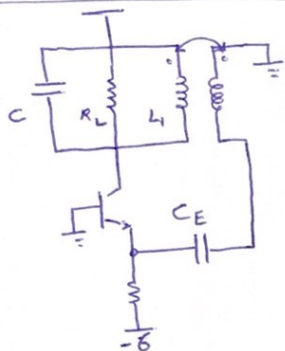

$$\omega_0 = 2\pi(10 - 0.02) = 2\pi(9.98)$$

$$Q_t = 72$$

$$Z(j\omega) = (r_s + R_{in}) + j\left(L_s\omega - \frac{1}{C_s\omega}\right) = (r_s + R_{in}) +$$

$$j2Q_{eff}(r_s + R_{in}) \frac{\omega - \omega_s}{\omega_s} = (r_s + R_{in}) + j2Q_{rs} \times \frac{\omega - \omega_s}{\omega_s} \Rightarrow X = 2Q_{rs} \frac{\omega - \omega_s}{\omega_s}$$

$$\Rightarrow |T(j\omega_0)| = \frac{(\alpha n R_L)^2}{1 + Q_t^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2} \times \frac{1}{(r_s + R_{in}) + X^2} = 1$$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\left(Q_t \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right) = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R_{in} + r_s}\right) \Rightarrow Q_t \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = \frac{X}{r_s + R_{in}}$$

$$\Rightarrow r_s + R_{in} = \frac{\alpha n R_L}{1 + Q_t^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}, \quad \omega = \omega_s = 2\pi(10) \text{ MHz}$$

$$R_{in} = \frac{\alpha n R_L}{1 + Q_t^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2} - r_s = 39.9 \Omega$$

$$X = -(r_s + R_{in}) Q_t \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right) = -69.9 \times 72 \left(\frac{10}{9.98} - \frac{9.98}{10}\right) = -20.13 \Omega$$

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 0.0196 \Rightarrow C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 294 \text{ pF}$$


$$LC\omega_s^2 = 1 \Rightarrow L = 0.86 \mu H, \quad Q_t = R_L C \omega_s = 72$$

$$I_{EQ} = \frac{9.3}{12.7k} = 0.73 \text{ mA}, \quad g_{m\alpha} = \alpha \frac{I_{CQ}}{V_T} = 27.88 \text{ mmho}$$

$$\frac{G_m(y)}{g_{m\alpha}} = \frac{1}{(\alpha n R_L - r_s) g_{m\alpha}} = \frac{1}{(0.99 \times 0.146 \times 3.9 - 30) \cdot 27.88} = 0.765$$

$$\Rightarrow V_o(t) = V_{CC} + \alpha I_{EQ} \cos \omega_s t = 10 + 2.35 \cos(2\pi \times 10^8 t)$$

#18

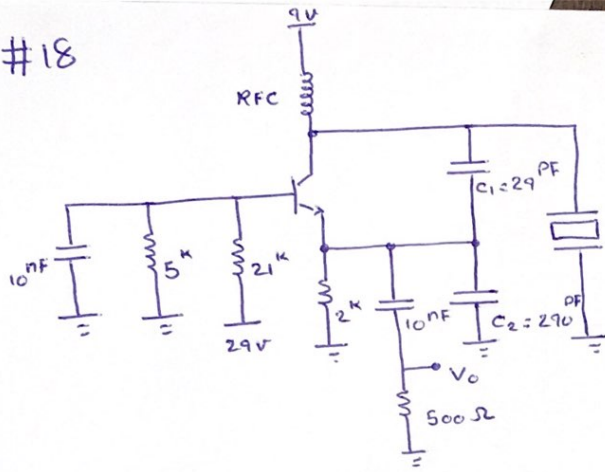

$$Q_x = \frac{L_s \omega_s}{r_s} = 45000 \Rightarrow L_s = 71.65 \text{ mH}$$

$$L_s C_s \omega_s^2 = 1 \Rightarrow C_s = 0.0035 \text{ PF}$$

$$f_p = f_s \left(1 + \frac{C_s}{C_p}\right) = 10.0174 \text{ MHz}$$

$$C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 27 \text{ PF}, \quad C_1 = C + C_p = 28 \text{ PF}$$

$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = 0.1$$

$$\omega_p C_1 = 1.761 \text{ MHz}$$

$$Z_x = r_s + jQ_x \left(\frac{\omega}{\omega_s} - \frac{\omega_s}{\omega} \right) = r_s + j \frac{Q_x}{r_s} \cdot \frac{(\omega - \omega_s)(\omega + \omega_s)}{\omega \omega_s} \approx r_s \left(1 + 2jQ_x \frac{\omega - \omega_s}{\omega_s} \right)$$

$$Y_x = \frac{1}{Z_x} = \frac{1}{r_s \left(1 + 4Q_x^2 \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_s} \right)^2 \right)} - j \frac{2Q_x}{r_s} \cdot \frac{\Delta\omega}{\omega_s \left(1 + 4Q_x^2 \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_s} \right)^2 \right)}$$

$$\begin{cases} \Delta\omega = \omega - \omega_s & \text{میزان انحراف از فرکانس} \\ C_1 \omega_s + B_x = 0 & \text{شرط توان صاف} \end{cases} \Rightarrow \frac{-2Q_x \cdot \Delta\omega}{r_s \omega_s \left(1 + 4Q_x^2 \left(\frac{\Delta\omega}{\omega_s} \right)^2 \right)} + 1.761 = 0$$

$$\Rightarrow 2Q_x \frac{\Delta\omega}{\omega_s} = \begin{cases} 5.496 \Rightarrow Y_x = (0.302 - j1.76) \\ 0.186 \Rightarrow Y_x = (9.679 - j1.76) \end{cases}, \quad G_x = 0.302$$


$$G_m = \frac{G_x + G_L}{n \left(1 - \frac{n}{\alpha} \right) + 0.2} = 8.98 (G_x + 0.2)$$

$$\Rightarrow G_x = 9.679 \text{ mmho}$$

$$\frac{G_m}{g_m \alpha} = 0.158 \Rightarrow \alpha = 12.1 \Rightarrow 2Q_x = \frac{\Delta\omega}{\omega_s} = 5.496, \quad \Delta\omega = \frac{5.496}{2Q_x} = 3.835$$

$$\omega = \omega_s + \Delta\omega \Rightarrow f = 10.00061 \text{ MHz}$$

#19

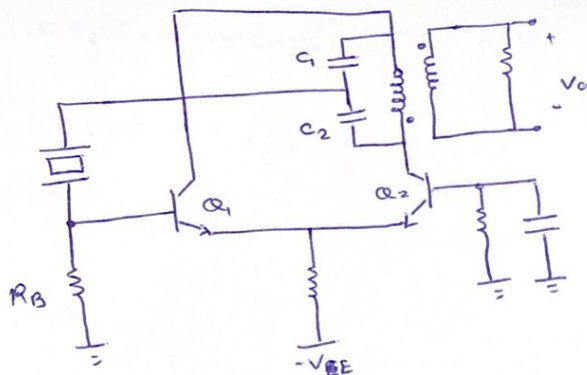

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad n = \frac{M}{L_1}, \quad G_{in} = \frac{G_{md}}{\beta}, \quad Q_t = \frac{\omega_0 C}{G_L + n^2 G/\beta} = R_L C \omega_0$$

$$\frac{G_m}{g_{mQ}} = \frac{Q_L}{g_{md}^n (1 - n/\beta)} = \frac{4\alpha_1(x)}{x}, \quad g_{md} = \alpha \frac{I_k}{4V_T}$$

$$\omega_0 = 10^7 \frac{\text{Rad}}{\text{s}}, \quad n = \frac{M}{L_1} = 0.02, \quad g_{md} = \frac{I_k}{4V_T} = 99.01$$

$$\frac{G_m}{g_{md}} = \frac{G_L}{g_{md}^n (1 - n/\beta)} = \frac{0.2}{99.01 \times 0.02 (1 - 0.02/100)} = 0.404$$

$$\frac{4\alpha_1(x)}{x} \text{ (gain)} \Rightarrow x \approx 6$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_{o1}(t) = 0.7 + x V_T \cos 10^7 t = 0.7 + (156^{\text{mV}}) \cos 10^7 t \\ V_{o2}(t) = V_{CC} + \frac{x V_T}{n} \cos 10^7 t = V_{CC} + (7.8^{\text{V}}) \cos 10^7 t \end{cases}$$