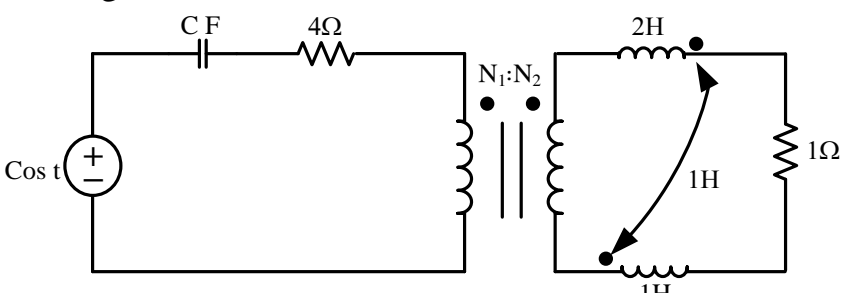


شماره	متن سوال	بارم
۱-	<p>در مدار شکل زیر مقدار C و نسبت N_1/N_2 را طوری محاسبه کنید تا حداکثر توان از منبع به ثانویه ترانس منتقل شود.</p> 	۱/۵