

#3

$$S_n = 100 \text{ KVA}$$

$$a = \frac{8000}{277}$$

$$R_1 (\text{HV}) = 5 \Omega$$


$$X_1 (\text{HV}) = 5 \Omega$$

$$R_2 (\text{LV}) = 0.005 \Omega$$

$$X_2 (\text{LV}) = 0.006 \Omega$$



$$R_c (\text{HV}) = 50 \text{ K}\Omega$$

$$X_m (\text{HV}) = 10 \text{ K}\Omega$$

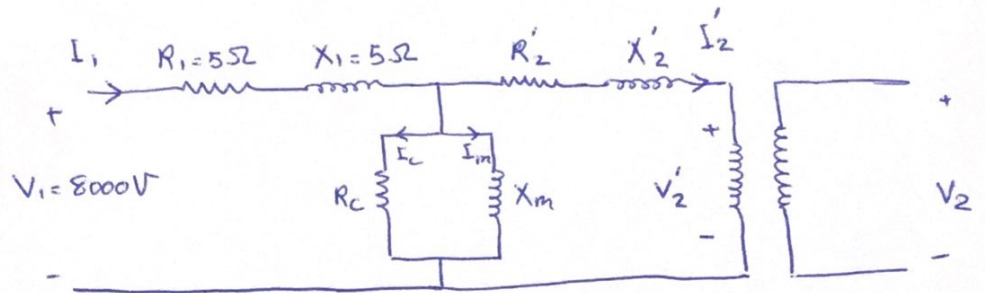

$$R'_2 = a^2 R_2 = \left(\frac{8000}{277}\right)^2 \times \frac{5}{1000} \approx 4.17 \Omega$$
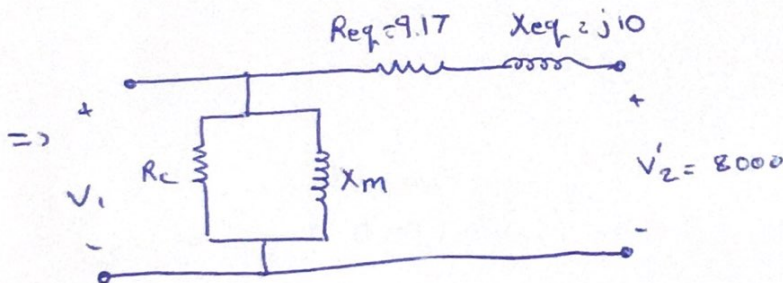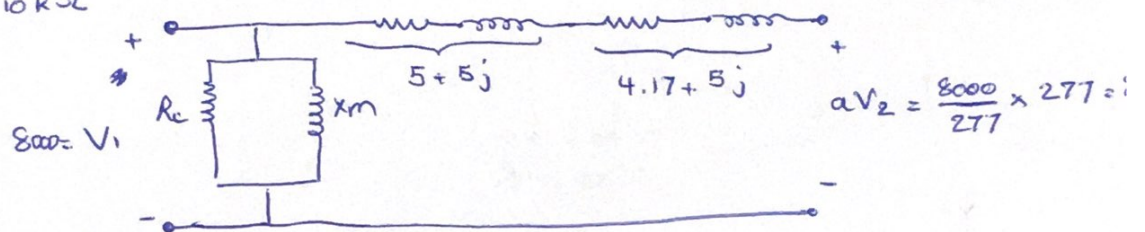
$$X'_2 = a^2 X_2 = \left(\frac{8000}{277}\right)^2 \times \frac{6}{1000} = 5 \Omega$$



$$\begin{cases} V_{b1} = V_{n1} = 8000 \text{ pu} \\ V_{b2} = V_{n2} = 277 \text{ pu} \end{cases} \quad S_{b1} = S_{b2} = 100 \text{ KVA}$$

$$\begin{cases} I_{b1} = \frac{S_b}{V_{b1}} = \frac{100 \times 10^3}{8000} = 12.5 \text{ pu} \\ I_{b2} = \frac{S_b}{V_{b2}} = \frac{100 \times 10^3}{277} = 361 \text{ pu} \end{cases}$$

$$\begin{cases} Z_{b1} = \frac{V_{b1}}{I_{b1}} = \frac{8000}{12.5} = 640 \\ Z_{b2} = \frac{V_{b2}}{I_{b2}} = \frac{277}{361} \approx 0.76 \end{cases}$$

$$R_{e1, \text{pu}} = \frac{R_{e1}}{Z_{b1}} = \frac{9.17}{640} \approx 0.01, \quad X_{e1, \text{pu}} = \frac{X_{e1}}{Z_{b1}} = \frac{10}{640} \approx 0.01$$