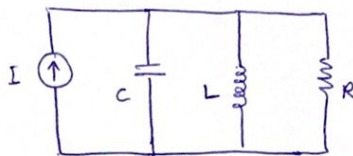


#5

$$\begin{cases} Q_C = 100 \\ Q_L = 80 \\ \omega_0 = 100 \text{ MHz} \\ C = 25 \text{ pF} \\ R = 100 \text{ k}\Omega \quad BW = ? \end{cases}$$



$$\Rightarrow \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{C\omega_0^2} = \frac{1}{25 \times 10^{-12} \times (100 \times 10^6)^2} = 4 \mu\text{H}$$

$$Q_L = \frac{R_{tL}}{L\omega_0} \Rightarrow R_{tL} = Q_L \omega_0 L \quad \text{OR} \quad R_{tL} = \frac{Q_L}{C\omega_0} = \frac{80}{25 \times 10^{-12} \times 100 \times 10^6} = 32 \text{ k}\Omega$$


$$\Rightarrow R = 100 \text{ k}\Omega \parallel 32 \text{ k}\Omega = \frac{3200}{132} = 24.24 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow Q_T = RC\omega_0 = 24.24 \text{ k}\Omega \times 25 \text{ pF} \times 100 \text{ MHz} = 60.6$$

$$\Rightarrow BW = \frac{\omega_0}{Q} = \frac{100 \text{ MHz}}{60.6} = 1.65 \text{ MHz}$$

#6

$$\begin{cases} C_2 = 100 \text{ pF} \\ C_1 = ? \rightarrow \text{Im}\{Z_{in}\} \Big|_{f=20 \text{ MHz}} = 0 \end{cases}$$

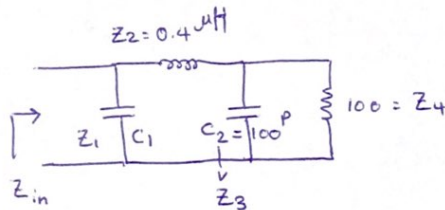

$$Z_{in} = Z_1 \parallel \left[(Z_3 \parallel Z_4) + Z_2 \right]$$

$$\Rightarrow \begin{cases} Z_1 = \frac{1}{C_1 S} \\ Z_2 = LS = 0.4 \times 10^{-6} S \\ Z_3 = \frac{1}{C_2 S} = \frac{1}{100 \times 10^{-12} S}, \quad Z_4 = 100 \end{cases}$$

$$Z_3 \parallel Z_4 = \frac{Z_3 Z_4}{Z_3 + Z_4} = \frac{\frac{10^6}{100 \times 10^{-12} S}}{100 + \frac{1}{100 \times 10^{-12} S}} = \frac{\frac{10^{12}}{S}}{100 + \frac{10^{10}}{S}} = \frac{\frac{10^{12}}{S}}{\frac{1}{S}(10^{10} + 100S)} = \frac{10^{12}}{10^{10} + 100S}$$

$$Z_H = 0.4 \times 10^{-6} S + \frac{10^{12}}{10^{10} + 100S} \Rightarrow Z_{in} = \frac{1}{C_1 S} \parallel \left[0.4 \times 10^{-6} S + \frac{10^{12}}{10^{10} + 100S} \right]$$

$$= \frac{C_1 S [0.4S(S + 10^8) + 10^{16}]}{0.4S(S + 10^8) + 10^{16} + 10^6 C_1 S(S + 10^8)} \xrightarrow{S = j20 \times 10^6} \frac{1.88 \times 10^{22} C_1 + 4 \times 10^{44} C_1^2}{9.74 \times 10 + 4.16 \times 10^{42} C_1^2 - 4.67 \times 10^{36} C_1}$$


$$+ j \frac{1.94 \times 10^{39} C_1 - 4.67 \times 10^{43} C_1^2}{9.74 \times 10^{31} + 4.16 \times 10^{42} C_1 - 4.67 \times 10^{36} C_1^2}$$

$$\Rightarrow \operatorname{Im}\{Z_{in}\} = 0$$

$$\Rightarrow C_1 \approx 40 \mu F$$
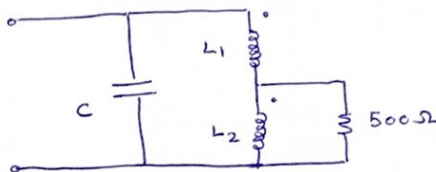
#8

$$\begin{cases} C = ? \\ \omega_0 = 1 \text{ MHz} \\ Q = ? \\ M = 8 \mu H \\ L_1 = L_2 = 20 \mu H \end{cases}$$



$$L = L_1 + L_2 = 2(20) = 40 \mu H \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow C = \frac{1}{L\omega_0^2} = \frac{1}{40 \times 10^{-6} \times 1 \times 10^6}$$



$$\Rightarrow C = 0.025 F = 25 \text{ mF}$$

$$Q_E = \frac{L_1 + L_2}{\omega_0 + GL_1L_2} = \frac{20 \mu H + 20 \mu H}{1 \text{ MHz} + \frac{20 \mu \times 20 \mu}{500}} = 4 \times 10^{-11}$$

$$Q_T' = \frac{\omega_0 C}{n^2 G} = \frac{\omega_0 C}{\left(\frac{L_2}{L_1 + L_2}\right)^2 G} = \frac{25 \times 10^{-3} \times 10^6}{\left(\frac{20 \times 10^{-6}}{40 \times 10^{-6}}\right)^2 \times \frac{1}{500}} = 50 \times 10^6$$
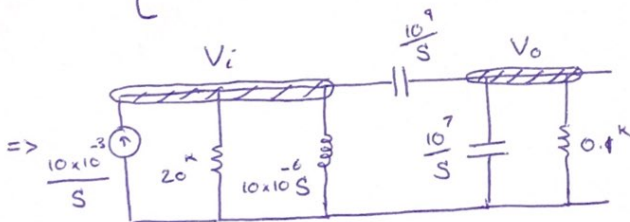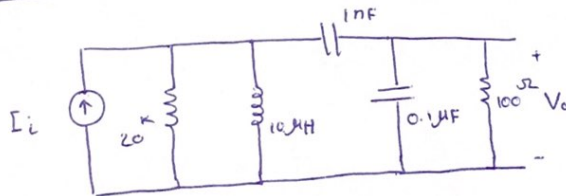
#9

$$\begin{cases} A_{in} = 10 \text{ mA} \\ V_{out} = ? \end{cases}$$



$$\text{KCL in } V_i: -\frac{1}{S} \times 10 \times 10^{-3} + \frac{V_i}{20k} + \frac{V_i - 0}{10 \times 10^{-6} S} + \frac{V_i - V_o}{\frac{10^{-9}}{S}} = 0$$

$$\Rightarrow \frac{-10^{-2}}{S} + 5V_i \times 10^{-5} + \frac{10^5 V_i}{S} + 10^{-9} S V_i = 10^{-9} S V_o$$

$$\Rightarrow V_i \left(5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9} S \right) = 10^{-9} S V_o + \frac{10^{-2}}{S} \Rightarrow V_i = \frac{10^{-9} S V_o + \frac{10^{-2}}{S}}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9} S} \quad (I)$$

$$\text{KCL in } V_o: \frac{V_o}{10^{-4}} + \frac{V_o}{\frac{10^{-7}}{S}} + \frac{V_o - V_i}{\frac{10^{-9}}{S}} = 0 \Rightarrow V_o (10^4 + 10^{-7} S + 10^{-9} S) = 10^{-9} S V_i \quad (II)$$

$$(I) \text{ in } (II) \rightarrow V_o(10^4 + 10^{-7}S) = 10^{-9}S \left[\frac{10^{-9}SV_o + \frac{10^{-2}}{S}}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S} \right]$$

$$\Rightarrow V_o(10^4 + 10^{-7}S) = \frac{10^{-18}S^2V_o + 10^{-11}}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S} = \text{~~~~~~~~~}$$

$$= \frac{10^{-18}S^2V_o}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S} + \frac{10^{-11}}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S}$$

$$\Rightarrow V_o \left[10^4 + 10^{-7}S - \frac{10^{-18}S^2}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S} \right] = \frac{10^{-11}}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S}$$

$$\Rightarrow V_o(s) = \frac{\frac{10^{-11}}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S}}{10^4 + 10^{-7}S - \frac{10^{-18}S^2}{5 \times 10^{-5} + \frac{10^5}{S} + 10^{-9}S}} \Rightarrow V_o(t) = \mathcal{L}^{-1} \{ V_o(s) \}$$