
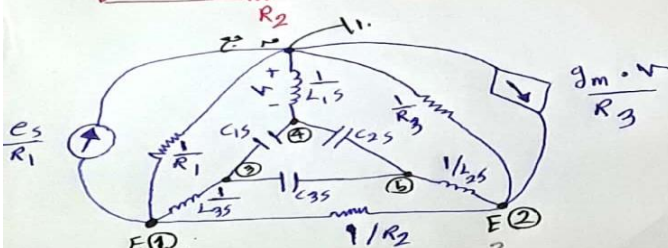


نقد چین: در صادرات زیر موارد را به گمرک چین بیاورید -  
جرمیان = وزن  $\times$  اهنیتاش

↓  
حاضر جس  
ادمیتانس

منابع حایر  
به صورت  
حیر یا می باشد.

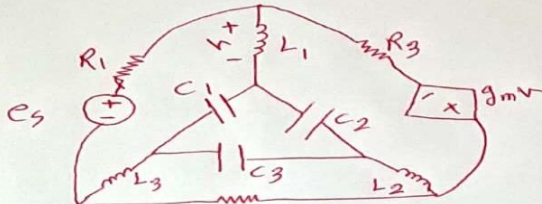بیس در تحلیل گره مدار به صورت  
اصولائی رسم می کنیم.




$$V = -E_A$$

	$E(1)$	$E(2)$				
1	$\frac{1}{R_1} + \frac{1}{L_{3S}} + \frac{1}{R_2}$	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{L_{3S}}$	0	0	$-\frac{C_S}{R_1}$
2	$-\frac{1}{R_2}$	$\frac{1}{R_2} + \frac{1}{L_{2S}} + \frac{1}{R_3}$	0	0	$-\frac{1}{L_{2S}}$	$= \frac{g_m \cdot r}{R_3}$
3	$-\frac{1}{L_{3S}}$	0	$\frac{1}{L_{3S}} + C_{3S} + C_{1S}$	$-C_{1S}$	$-C_{3S}$	0
4	0	0	$-C_{1S}$	$C_{1S} + C_{2S} + \frac{1}{L_{1S}}$	$-\frac{C_S}{S}$	0
5	0	$-\frac{1}{L_{2S}}$	$-C_{3S}$	$-C_{2S}$	$C_{2S} + C_{3S} + \frac{1}{L_{2S}}$	0



$$\frac{g_m \cdot V}{R_g} = -\frac{g_m E_4}{R_3} \quad \leftarrow V = -E_4$$

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + \frac{1}{L_{gs}} + \frac{1}{R_2} & -\frac{1}{R_2} & -\frac{1}{L_{gs}} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{R_2} & \frac{1}{R_2} + \frac{1}{L_{gs}} + \frac{1}{R_3} & 0 & 0 + \frac{g_m}{R_3} & -\frac{1}{L_{gs}} \\ -\frac{1}{L_{gs}} & 0 & \frac{1}{L_{gs}} + C_{gs} + C_{is} & -C_{is} & -C_{gs} \\ 0 & 0 & -C_{is} & C_{is} + C_{gs} + \frac{1}{L_{is}} & -C_{gs} \\ 0 & -\frac{1}{L_{gs}} & -C_{gs} & -C_{gs} & C_{gs} + C_{gs} + \frac{1}{L_{gs}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \\ E_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{e_s}{R_1} \\ +\frac{g_m v}{R_3} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

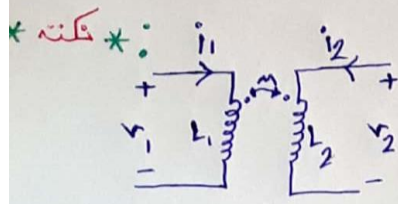

برای روش  
ادمیتانس  
در حوزه لاپلاس

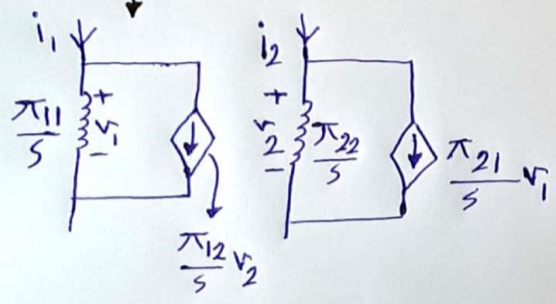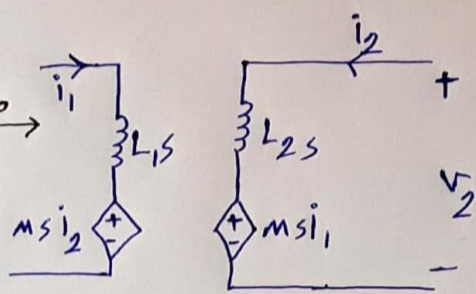معادل  
امپدانس  
در حوزه لاپلاس  
برای روش  
حلقه و مشق






$$L = \begin{bmatrix} L_1 & m \\ m & L_2 \end{bmatrix}$$

$$\pi = L^{-1} = \begin{bmatrix} \pi_{11} & \pi_{12} \\ \pi_{21} & \pi_{22} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{L_2}{L_1 L_2 - m^2} & \frac{-m}{L_1 L_2 - m^2} \\ \frac{-m}{L_1 L_2 - m^2} & \frac{L_1}{L_1 L_2 - m^2} \end{bmatrix} = L^{-1} = \frac{1}{L_1 L_2 - m^2} \begin{bmatrix} L_2 & -m \\ -m & L_1 \end{bmatrix} \rightarrow \pi_{11} = \frac{L_2}{L_1 L_2 - m^2}$$

$$\pi_{22} = \frac{L_1}{L_1 L_2 - m^2}$$
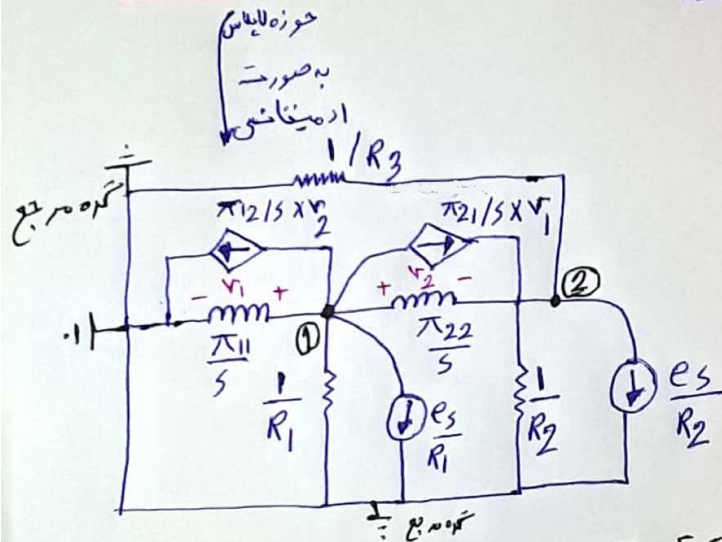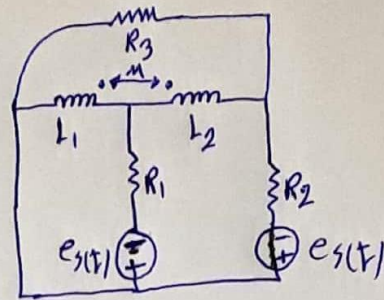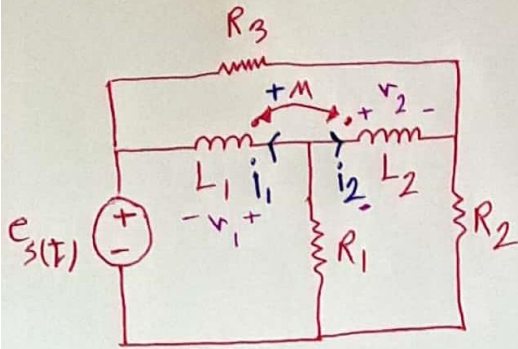
$$\pi_{12} = \pi_{21} = \frac{-m}{L_1 L_2 - m^2}$$



$$v_1 = E_1 \rightarrow -\frac{\pi_{21}}{s} v_1 = -\frac{\pi_{21}}{s} E_1$$

$$v_2 = E_1 - E_2$$


$$-\frac{\pi_{12}}{s} v_2 = -\frac{\pi_{12}}{s} E_1 + \frac{\pi_{12}}{s} E_2$$

$$\begin{bmatrix} \frac{\pi_{11}}{s} + \frac{1}{R_1} + \frac{\pi_{22}}{s} & -\frac{\pi_{22}}{s} \\ -\frac{\pi_{22}}{s} & \frac{\pi_{22}}{s} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{e_s}{R_1} - \frac{\pi_{12} \cdot v_2}{s} - \frac{\pi_{21} \cdot v_1}{s} \\ \frac{\pi_{21} \cdot v_1}{s} - \frac{e_s}{R_2} \end{bmatrix}$$


$$\begin{bmatrix} \frac{\pi_{11}}{s} + \frac{1}{R_1} + \frac{\pi_{22}}{s} + \frac{\pi_{12}}{s} & -\frac{\pi_{22}}{s} - \frac{\pi_{12}}{s} \\ -\frac{\pi_{22}}{s} - \frac{\pi_{21}}{s} & \frac{\pi_{22}}{s} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{e_s}{R_1} \\ -\frac{e_s}{R_1} \end{bmatrix}$$
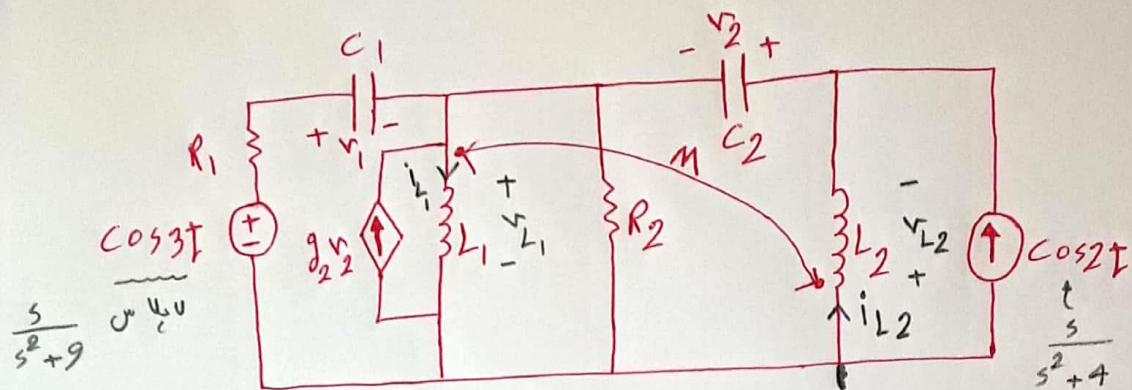
$$L = \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \rightarrow \pi = L^{-1} = \frac{1}{L_1 L_2 - M^2} \begin{bmatrix} L_2 & -M \\ -M & L_1 \end{bmatrix} \rightarrow \pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{21}, \pi_{22} = ?$$





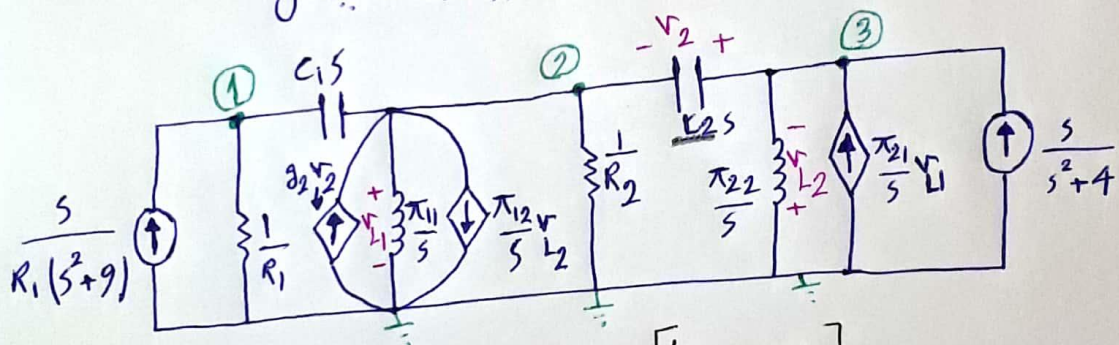منابع جریان  $YE = I \rightarrow$   
 مدار به صورت ارمیتانس





$$L = \begin{bmatrix} L_1 & +m \\ +m & L_2 \end{bmatrix} \rightarrow \pi = \frac{1}{L_1 L_2 - m^2} \begin{bmatrix} L_2 & -m \\ -m & L_1 \end{bmatrix} \rightarrow \pi_{11}, \pi_{12}, \pi_{21}, \pi_{22} = ?$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{R_1} + C_1 s & -C_1 s & 0 \\ -C_1 s & C_1 s + \frac{\pi_{11}}{s} + \frac{1}{R_2} + C_2 s + g_2 & -C_2 s \\ 0 & -C_2 s - \frac{\pi_{21}}{s} & C_2 s + \frac{\pi_{22}}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s}{R_1(s^2+9)} \\ g_2 v_2 - \frac{\pi_{12}}{s} v_{L2} \\ \frac{s}{s^2+4} + \frac{\pi_{21}}{s} v_{L1} \end{bmatrix}$$

$g_2 v_2 = g_2 (E_3 - E_2)$   
 $\frac{\pi_{12}}{s} v_{L2} = \frac{\pi_{12}}{s} E_3$   
 $\frac{\pi_{21}}{s} v_{L1} = \frac{\pi_{21}}{s} E_2$


$v_{L1} = E_2 * v_{L2} = -E_3 * v_2 = E_3 - E_2$

مدار معادل متراکب \* نکته \*

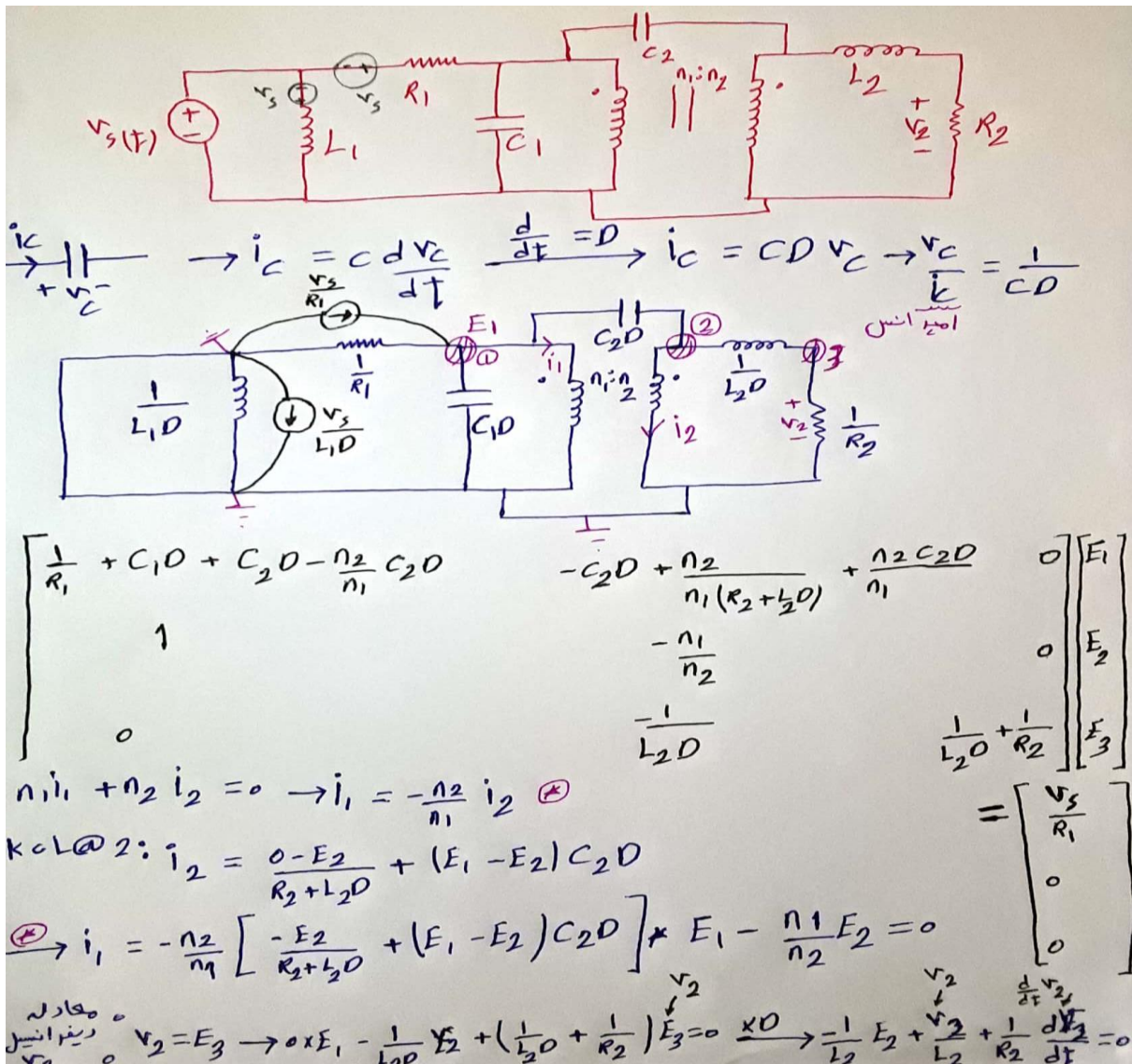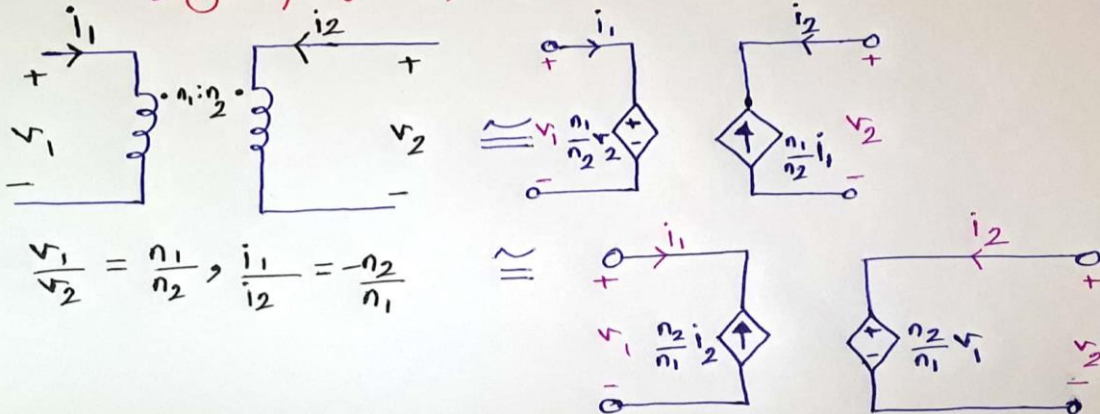



تمرین:

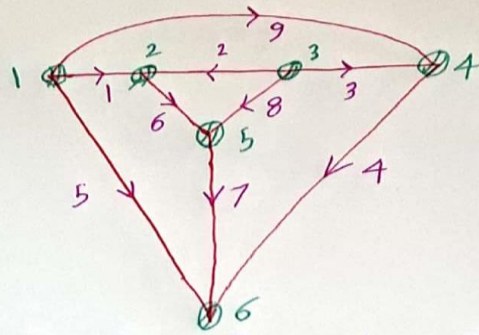

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -1 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = A_a$$

اگر گره 6 در معادله حذف کنیم (ماتریس گره 6 حذف شود) از حذف سطر 6

جایگزینی

$$A \times \vec{J} = A \times \begin{bmatrix} J_1 \\ J_2 \\ \vdots \\ J_9 \end{bmatrix} = 0 \rightarrow$$

ماتریس A  
تراشیده



$$\begin{aligned} J_1 + J_5 + J_9 &= 0 \\ -J_1 - J_2 + J_6 &= 0 \\ J_2 + J_3 + J_8 &= 0 \\ -J_3 + J_4 - J_9 &= 0 \\ -J_6 + J_7 - J_8 &= 0 \end{aligned}$$

با توجه به گراف  
- مدار روابط بدست می آید  
نوشتن شده است.

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} A^T E = V \rightarrow$$

$$A^T \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \\ E_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \\ \vdots \\ V_9 \end{bmatrix}$$
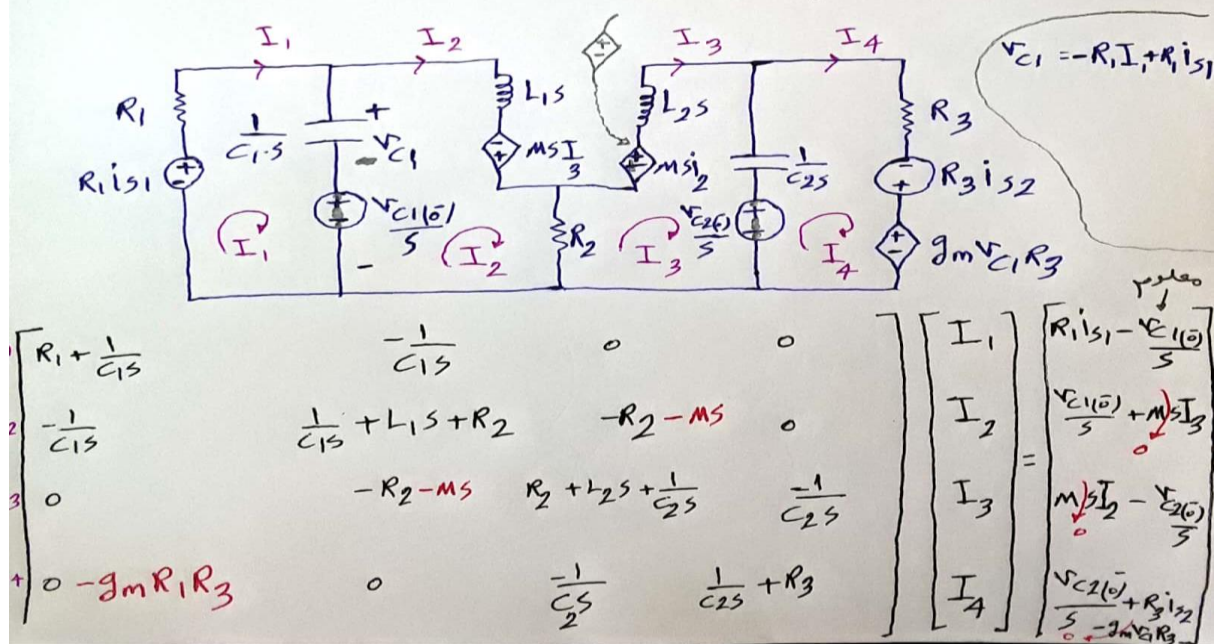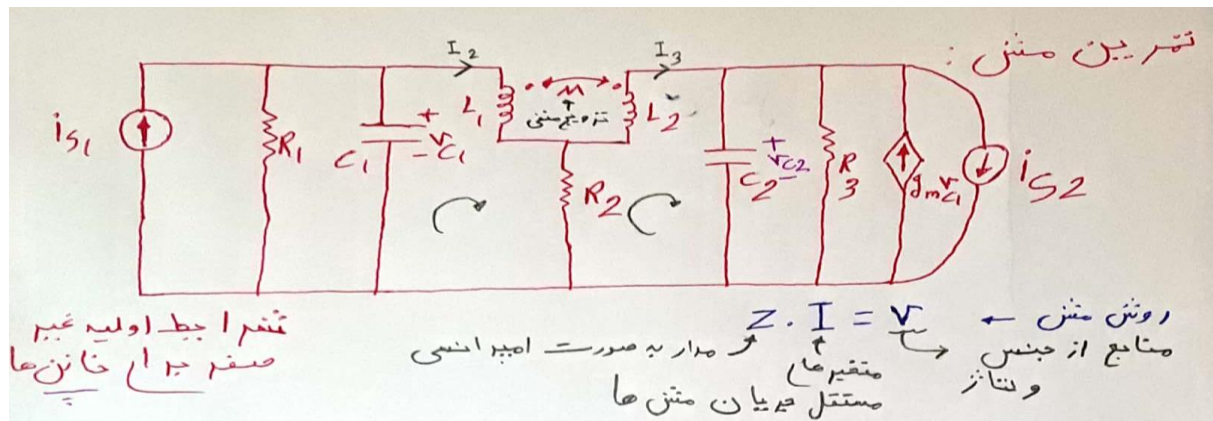
$$\begin{aligned} E_1 - E_2 &= V_1, -E_2 + E_3 = V_2 \\ E_3 - E_4 &= V_3, E_4 = V_4 \\ E_1 &= V_5, E_2 - E_3 = V_6 \\ E_5 &= V_7, E_3 - E_5 = V_8, E_1 - E_4 = V_9 \end{aligned}$$





60

$$\begin{bmatrix} \vdots \end{bmatrix} \parallel \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \\ I_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 i_s - \frac{v_{c1}(0)}{s} \\ \frac{v_{c1}(0)}{s} \\ -\frac{v_{c2}(0)}{s} \\ \frac{v_{c2}(0)}{s} + R_3 i_{s2} - g_m R_1 R_3 i_{s1} + g_m R_1 R_3 I_1 \end{bmatrix}$$

$$-g_m v_{c1} R_3 = -g_m R_3 (-R_1 I_1 + R_1 i_{s1}) = g_m R_1 R_3 i_{s1} - g_m R_1 R_3 I_1$$



نقشه مدار:

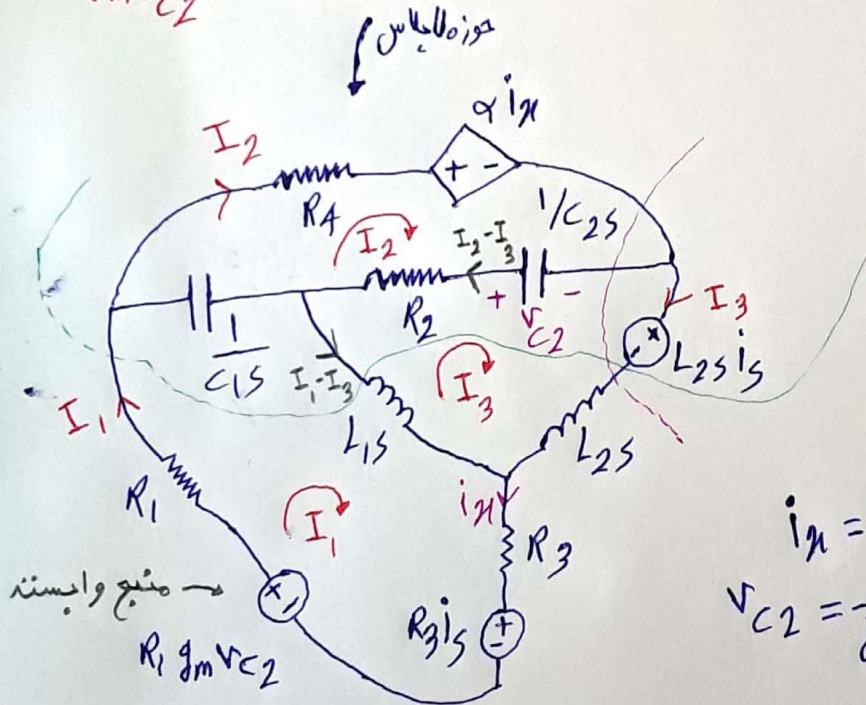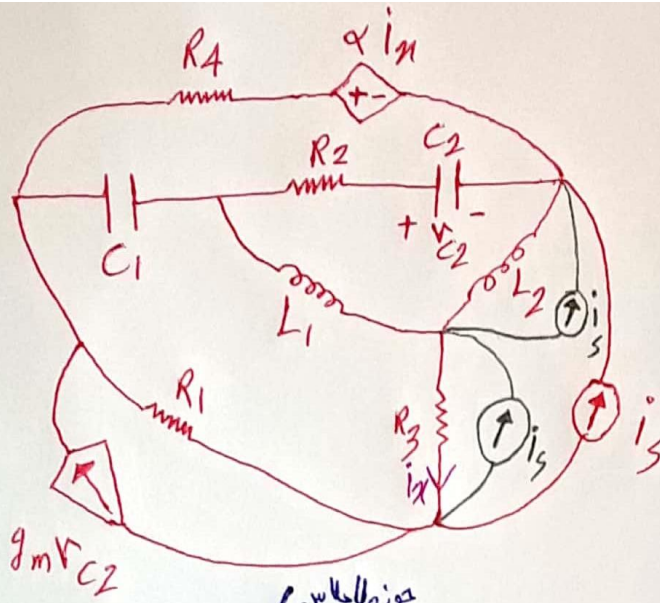

$$i_n = I_1$$

$$v_{C2} = -\frac{1}{C2s} (I_2 - I_3)$$

$$\begin{bmatrix} R_1 + \frac{1}{C1s} + L1s + R3 & -\frac{1}{C1s} + \frac{R1g_m}{C2s} & -L1s \\ -\frac{1}{C1s} + \alpha & R4 + \frac{1}{C2s} + R2 + \frac{1}{C1s} & -R2 - \frac{1}{C2s} \\ -L1s & -R2 - \frac{1}{C2s} & R2 + \frac{1}{C2s} + L2s + L1s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R1g_mv_{C2} - R3i_5 \\ -\alpha i_n \\ -L2si_5 \end{bmatrix}$$