

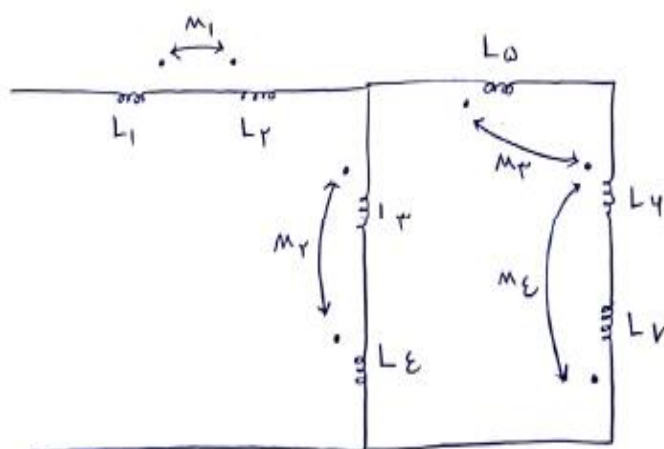
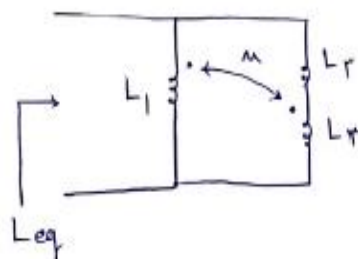
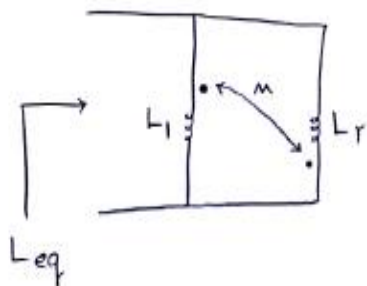


تمرینات فصل ۱ (ترانس و تزویج)

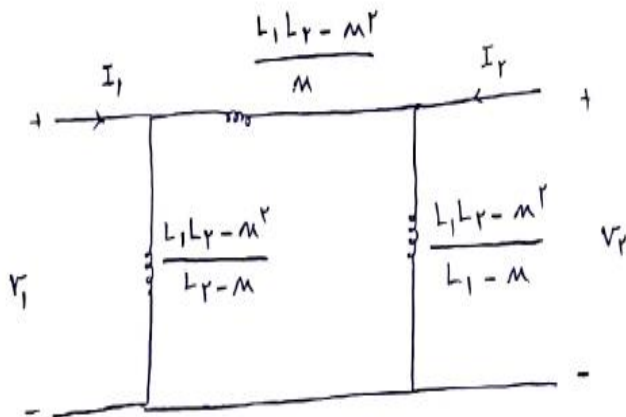تمرین تحریک، مقدار سلف معادل را در مدارها شکل زیر پیدا کنید.



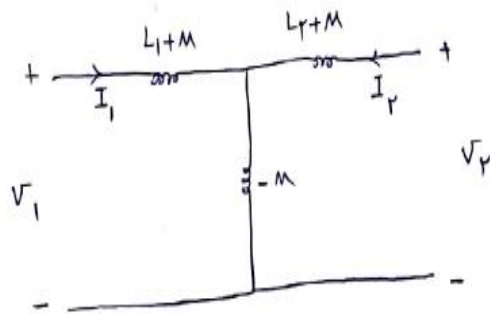تمرین تحویل: ثابت کنید مدار معادل هستند.
(به کمک KVL)



۳- مدار معادل

تمرین تحویل: ثابت کنید مدار دارای انرژی است.