

سوال اول:

به سوالات زیر پاسخ دهید؟

- (۱) جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتورها از چه مولفه ای تشکیل شده است؟ این مولفه (ها) در مدار معادل به چه صورتی مدل می شود؟
 - (۲) چرا ضریب توان بار بر تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور اثر می گذارد؟
-

زمان: ۱۰ دقیقه