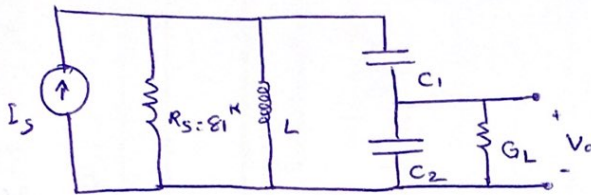


#2



$$\begin{cases} BW = 6.6 \text{ MHz} \\ R_L = 9 \text{ k} \\ R_S = 81 \text{ k} \\ f_o = 16 \text{ MHz} \end{cases}$$


$$Q_E = \frac{P_o}{BW} = \frac{16 \times 10^6}{6.6 \times 10^6} \approx 2.42 \Rightarrow Q_E = R_E C \omega_o \xRightarrow{R_L = R_E} C = \frac{Q_E}{R_L \omega_o} = \frac{2.42}{9 \text{ k} \times 2\pi \times 16 \text{ MHz}}$$

$$\Rightarrow C \approx 2.67 \text{ pF} \quad \Rightarrow n = \sqrt{\frac{R_L}{R_E}} = 1 \quad \omega_o = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow \omega_o^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\Rightarrow L = \frac{1}{\omega_o^2 C} = \frac{1}{(2\pi \times 16 \times 10^6)^2 \times 2.67 \times 10^{-12}} = 30 \text{ } \mu\text{H}$$

$$\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 2.67 \text{ pF}$$
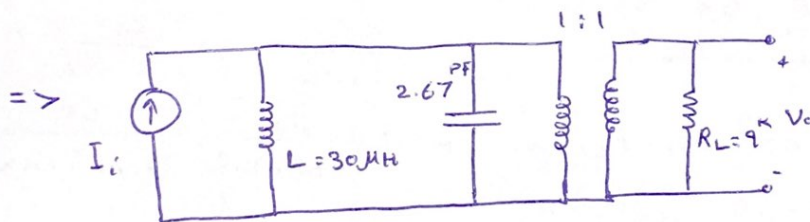
$$\frac{C_1}{C_1 + C_2} = 1 \Rightarrow C_1 + C_2 = C_1 \Rightarrow \underline{C_2 = 0}$$



$$Q'_T = \frac{\omega_o C}{n^2 G_L} = \frac{2\pi \times 16 \times 10^6 \times 2.67 \times 10^{-12}}{1 \times (9 \times 10^3)} = 3 \times 10^{-8}$$

$$Q_E = \frac{\omega_o (C_1 + C_2)}{G_L}$$

$$\begin{cases} 1) n Q'_T \cdot Q_E \geq 100 \\ 2) Q_E \geq 10 \end{cases}$$