

بالقلم



رضا آدینه پور

۹۸۱۳۳۰۳

امتحان پایانه مدار ۲

$$i_s = 2 \sin(t) + 5 \cos(2t)$$

#2

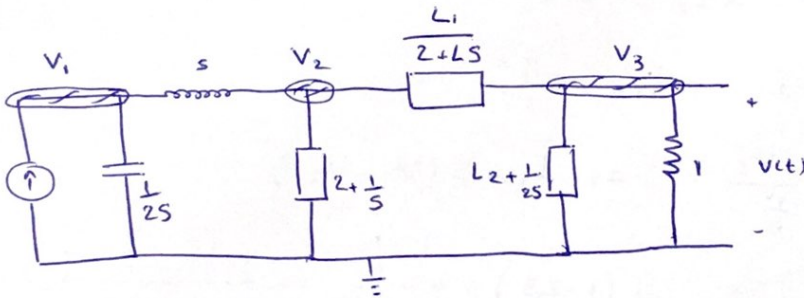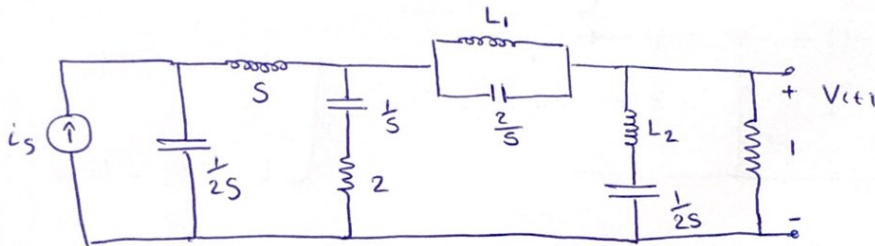

$$\begin{bmatrix} \frac{1}{S} + 2S & -\frac{1}{S} & 0 \\ -\frac{1}{S} & \frac{1}{S} + \frac{1}{2 + \frac{1}{S}} + \frac{2+LS}{L_1} & -\frac{(2+LS)}{L_1} \\ 0 & \frac{1}{S} + \frac{1}{2 + \frac{1}{S}} + \frac{2+LS}{L_1} & 1 + \frac{1}{L_2 + \frac{1}{2S}} + \frac{2+LS}{L_1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \\ V_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$V_3 = V(t) =$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{S} + 2S & -\frac{1}{S} & i_s \\ -\frac{1}{S} & \frac{1}{S} + \frac{1}{2 + \frac{1}{S}} + \frac{2+LS}{L_1} & 0 \\ 0 & \frac{1}{S} + \frac{1}{2 + \frac{1}{S}} + \frac{2+LS}{L_1} & 0 \end{vmatrix}$$

$$V_3 = V(t) =$$

$$\begin{vmatrix} \frac{1}{S} + 2S & -\frac{1}{S} & 0 \\ -\frac{1}{S} & \frac{1}{S} + \frac{1}{2 + \frac{1}{S}} + \frac{2+LS}{L_1} & -\frac{(2+LS)}{L_1} \\ 0 & \frac{1}{S} + \frac{1}{2 + \frac{1}{S}} + \frac{2+LS}{L_1} & 1 + \frac{1}{L_2 + \frac{1}{2S}} + \frac{2+LS}{L_1} \end{vmatrix}$$