بارم	متــــن ســــــوال	شماره
	در مدار شکل زیر پاسخ ضربه $v_{o}(t)$ را بدست آورید.	-٣
1/۵	$i_s(t)$ $= 0.5F$ $2\Omega$ $i_x$ $+$ $v_o < 1\Omega$	