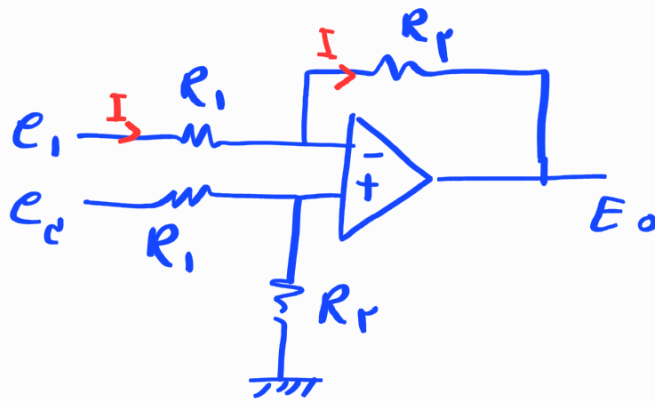


نسیب منفی واحد:



$$\textcircled{1} V^+ = \frac{R_r}{R_i + R_r} e_r$$

$$\textcircled{2} e_1 - (R_i + R_r) I = E_o$$

$$\textcircled{3} V^- - R_r I = E_o \xrightarrow{V^- = V^+} \frac{R_r}{R_i + R_r} e_c - R_r I = E_o$$


$$\Rightarrow I = \frac{1}{R_i + R_r} e_c - \frac{E_o}{R_r} *$$

$\textcircled{2}$  جایگزینی  $\Rightarrow e_1 - (R_i + R_r) \left( \frac{1}{R_i + R_r} e_c - \frac{E_o}{R_r} \right) = E_o$

$$\Rightarrow e_1 - e_c + \frac{R_i}{R_r} E_o + \cancel{E_o} = \cancel{E_o}$$

$$\Rightarrow E_o = \frac{R_r}{R_i} (e_c - e_1)$$


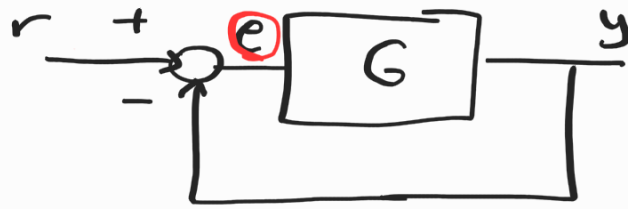
if  $\frac{R_r}{R_i} = 1 \rightarrow E_o = e_r - e_i$



$e_r$  ← ورودی مرجع


$e_i$  ← خروجی سیستم

$E_o$  ← سیگنال خطا

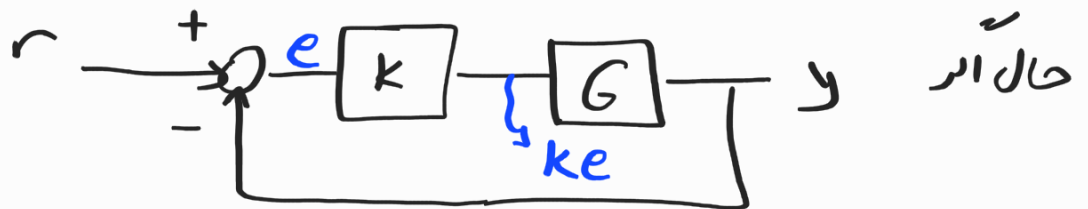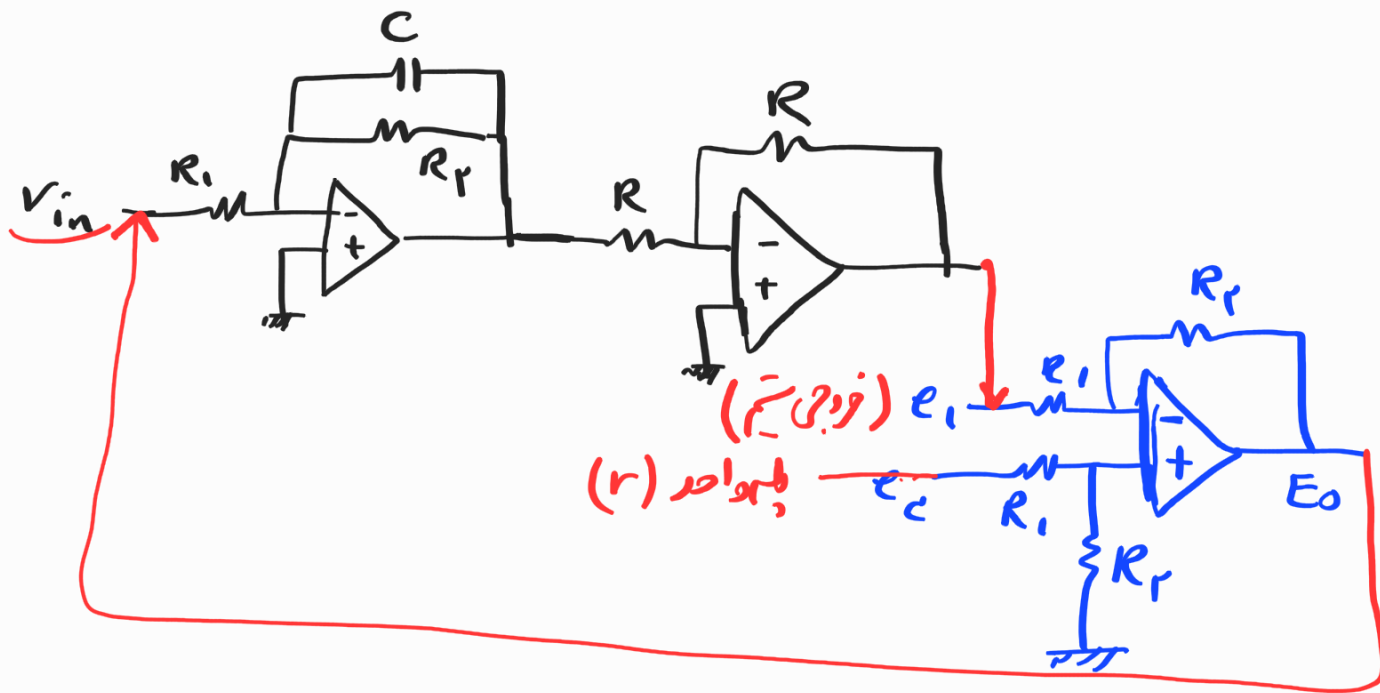


if  $\frac{R_r}{R_i} = k$  ✓

حالت آر y

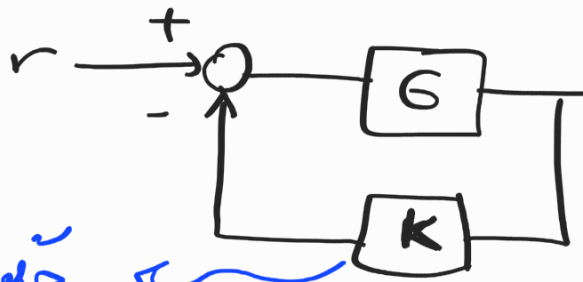

چگونه در عمل تولید شود!

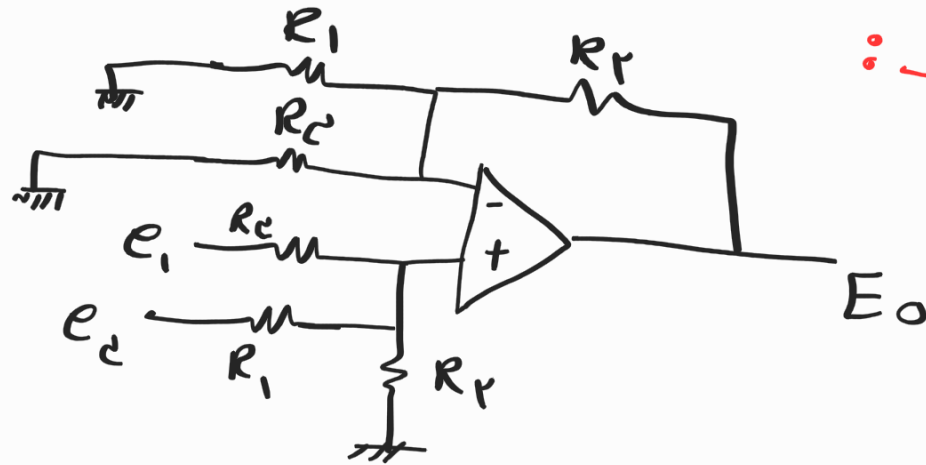

فییدبک مثبت: