تمرین سری هفتم اصول سیستمهای مخابراتی

داده $f(a,b) = \begin{cases} 1 & 0 \le a,b \le 1 \\ 0 & O.W. \end{cases}$ مأده و متغير تصادفي a و با تابع چگالي توأم a و متغير تصادفي a و متغير تصادفي a و با تابع چگالي توأم a داده شده است. فرض كنيد سه تابع a داده a داده شده است. مطلوب است محاسبه مقادير a داده a با تابع چگالي a و a داده شده است. مطلوب است محاسبه مقادير a داده نام a داده است.


ماده عالی $f(a,b) = \begin{cases} e^{-a-b} & 0 \leq a,b \\ 0 & O.W. \end{cases}$ ماده $f(a,b) = \begin{cases} e^{-a-b} & 0 \leq a,b \\ 0 & O.W. \end{cases}$ ماده $f(a,b) = at + bt^2 + t + 1$ و $f_1(a,t) = at + b$ داده شده است که شده است که مقادیر دو فرایند دو فرایند $f_1(a,t) = at + b$ و $f_1(a,t) = at + b$ داده شده است که در آن یک پارامتر با مقدار حقیقی (غیرتصادفی) است. مطلوب است محاسبه مقادیر $E\{f_1(a,t_1)f_2(a,b,t_2)\}$ و $\mu_2(t) = E\{f_2(a,b,t)\}$ $\mu_1(t) = E\{f_1(a,t)\}$

۳- توان متوسط فرایندهای با توابع چگالی طیفی زیر را بیابید

$$G_y(f) = 12e^{-3f^2}$$
 :ب $G_x(f) = 12e^{-3|f|}$:الف:

۴- برای یک فیلتر پایینگذر مرتبه اول RC با فرض مقاومت ۱۰ کیلو اهمی، مقدار خازن را به گونه ای تعیین کنید که توان نویز خروجی آن (ورودی یک نویز سفید با $N_0 = 10^{-10}$ وات بر هرتز است) با توان نویز خروجی فیلتر پایینگذر ایدهآل با پهنای باند B = 10kHz برابر باشد. توان نویز خروچی چقدر خواهد بود؟

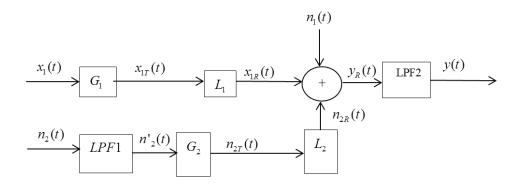ایجاد تداخل توسط دشمن: در شکل زیر فرض کنید فرستنده شماره ۱ قرار است سیگنال $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ برابر باید پهنای باند سیگنال این $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ تضعیف کانال $X_1(t)$ برابر $X_1(t)$ و توان آن برابر $X_2(t)$ تضعیف کانال شماره $X_2(t)$ برابر $X_3(t)$ برابر $X_3(t)$



الف: اگر سیگنال به نویز بعد از LPF2 برابر و بخواهیم نسبت سیگنال به نویز بعد از LPF2 برابر الف: اگر سیگنال به نویز بعد از $\frac{S}{N}=10^4$

ب – فرض کنید دشمن، این ارتباط را شناسایی کرده و قصد دارد با ارسال یک سیگنال تصادفی، این ارتباط را مختل نماید. برای این کار سیگنال نویز سفید $n_2(t)$ با $n_2(t)$ با نیک فیلتر این کار سیگنال نویز سفید G_2 تقویت می کند که در نهایت سیگنال پایین گذر LPF1 عبور داده و سپس توسط تقویت کننده $n_1(t)$ و سیگنال های $n_1(t)$ و سیگنال و سیگنال های $n_1(t)$ و سیگنال می نماید.

- اگر دشمن بتواند با ارسال این سیگنال، نسبت سیگنال به نویز را در گیرنده برای G_2 و توان سیگنال پیام، از $\frac{S}{N} = 10$ به $\frac{S}{N} = 10^4$ به نویز را در گیرنده برای W = 20kHz برابر LPF1 برابر کنید پهنای باند $n_{2T}(t)$ است.
- اگر دشمن پهنای باند واقعی ارسال W = 10kHz را با پهنای W = 10kHz را با پهنای باند W = 10kHz باند W = 10kHz ثابت میماند، با فرض اینکه توان ارسالی W = 10kHz ثابت میماند، نسبت سیگنال به نویز برای سیگنال پیام چقدر خواهد شد؟

• اگر دشمن پهنای باند واقعی ارسال یعنی W=10kHz را بداند و فیلتر LPF1 را با پهنای باند W=10kHz طراحی کند، برای اینکه نسبت سیگنال به نویز مانند پهنای باند W=10kHz طراحی کند، برای اینکه نسبت سیگنال به نویز مانند قسمت اول ثابت بماند، بهره توان G_2 چقدر خواهد بود؟