# مدارهای الکتریکی ۱

جلسه اول: معرفی


محمدرضا اشرف دانشگاه صنعتی شاهرود

#### اهداف درس

#### 🗖 هدف:

- فراهم آوردن تئوری پایه ای لازم برای دیگر دروس
- □ آشنایی با عناصر پایه مدار و روابط و رفتار آنها (مقاومت، خازن، سلف، منابع ولتاژ و جریان)
  - روشهای تحلیل مدارهای خطی در حوزه زمان و فرکانس
- پس از گذراندن این درس قادر خواهید بود تا هر نوع مدار خطی و تغییرناپذیر بازمان شامل مقاومت، سلف، خازن و منابع ولتاژ و جریان را تحلیل کنید.

#### چی یاد می گیریم؟

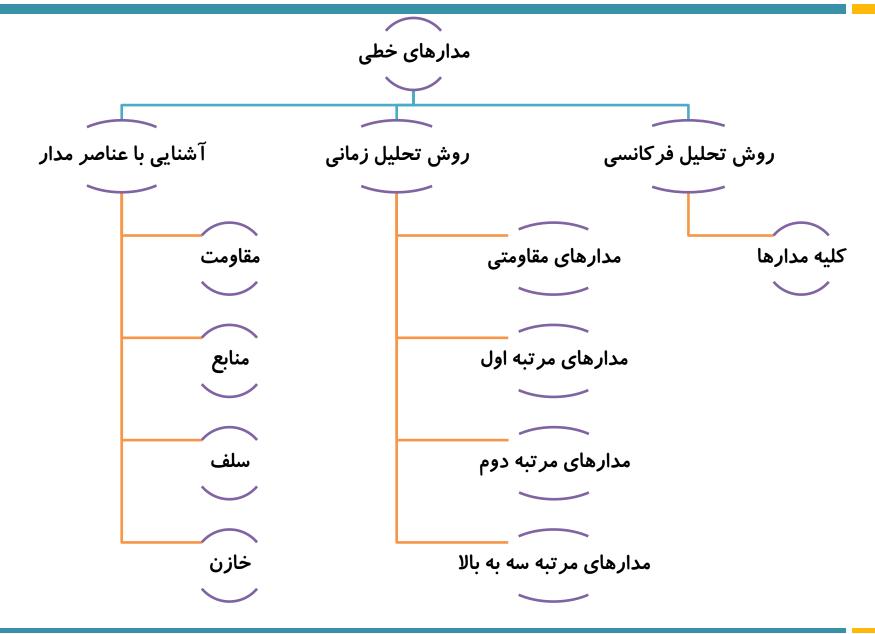

# **برای گذراندن این درس نیاز به چی داریم؟**

#### از مباحث ریاضی:

- مشتق و انتگرال (انتگرال یگانه)
- معادلات مرتبه اول و دوم و بالاتر (صرفا معادلات خطی با ضرایب ثابت، پاسخ همگن،
  پاسخ ناهمگن، پاسخ خصوصی و پاسخ عمومی)
  - □ اعداد مختلط و عملیات بر روی اعداد مختلط

#### نحوه مطالعه:

- □ ا پیش مطالعه
- □ ۲ حواس جمع در کلاس و نکته برداری (جزوه نویسی نکنید لطفا)
  - □ ۳– مطالعه کتاب پس از کلاس
  - □ ۴ حل کردن تمرین ها و مثال های بسیار

#### سرفصل درس

- مبانی مدارهای الکتریکی (۴ جلسه):
- معرفی اجزای مدار (مقاومت، خازن، سلف، منابع ولتاژ و جریان)
  - □ مدارهای مقاومتی و روشهای تحلیل آنها (۳ جلسه):
    - تحلیل گره، مش و مدار معادل تونن
      - □ تقویت کننده عملیاتی (۱ جلسه):
- معرفی کاربردهای آپامپ وتحلیل مدارهای شامل آپامپ ایدهآل
  - □ مدارهای مرتبه اول (۴ جلسه):
  - تحلیل مدارهای مرتبه اول شامل سلف یا خازن
    - □ مدارهای مرتبه دوم (۴ جلسه):
  - □ تحلیلمدارهای مرتبه دوم شامل سلف و خازن

#### سرفصل درس

- خواص اساسی مدارهای خطی تغییرناپذیر با زمان (۲ جلسه):
  - به دست آوردن پاسخ ضربه بدون حل معادله
  - □ تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی (۵ جلسه):
- □ معرفی فازور، امپدانس، ادمیتانس، تحلیل مدارها در حالت سینوسی، مدارهای تشدید، فیلترها و توان در حالت سینوسی
  - □ سلف های تزویج شده و ترانسفورماتور (۲ جلسه):
    - ם معرفی ترانسفورمر و تحلیل آن

#### سرفصل درس

#### مدارهاي الكتريكي ا

**تعداد واحد: 3** (نظری)

پیشنیــاز: -

همنيساز: فيزيك ٢، معادلات ديفرانسيل

هدف: آشنایی با مدلسازی اجزاء و تحلیل مدارهای الکتریکی درحوزه زمان و حالت دائمی سینوسی

#### شــرح درس:

هقدمه : شمای کلی درس، ضرورت و مبنای مدلسازی در تحلیل و طراحی مهندسی

اجزاء، مدلها و مدارهای مقاومتی : مدارهای فشرده، قوانین کیرشف، اجزاء مدار شامل مقاومتها، خازنها، سلفها، منابع نابسته و وابسته و شکل موجها، توان و انرژی، روشهای تحلیل گره و مش در مدارهای مقاومتی، مدار معادل تونن و نرتن، استفاده از جمع

آثار و تقارن در تحلیل مدار، تقویت کننده های عملیاتی و کاربردهای آن

مدارهای مرتبه اول: پاسخ گذرا و حالت دائمی، پاسخهای پله و ضربه

مدارهای موتبه دوم : پاسخهای پله و ضربه، نوسان و مقاومت منفی و پایداری

مدارهای موتبه بالاتو: روش تحلیل گره و مش، محاسبه پاسخ ضربه

انتكرال كانولوشن

تجزیه و تحلیل حالت دائمی سینوسی: فازورها، مفاهیم امپدانس و ادمیتانس، تحلیل حوزه فرکانسی، تابع شبکه و پاسخ فرکانسی، توان لحظهای، توان متوسط و توان مختلط، مقادیر مؤثر، قضیه انتقال توان حداکثر

آشنائی با مدارهای سه فاز

سلفهای تزویج شده و ترانسفورماتور

# زمان بندی درس



#### 🛭 مراجع اصلی:

- □ نظریه اساسی مدارها و شبکه ها (جلد اول)، ارنست کوه، چارلز دسور، ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی، (چاپ سال ۱۳۸۴ به بعد)
  - □ William Hayt, *Engineering Circuit Analysis*, 8th Ed.

#### 🛭 مراجع کمکی:

- □ R.C. Dorf and J.A. Svoboda, *Introduction to Electric Circuits*, 8<sup>th</sup> Ed. John Wiley, 2010.
- □ J.W. Nilsson and S. A. Reidel, *Electric Circuits*, 9<sup>th</sup> Ed., Prentice-Hall, 2010.

#### ارزشیابی (نمرات اصلی)

- کوییزها: (۱۴نمره)
- □ کوییز ۱ (۳/۵ نمره): از ابتدای درس تا پایان فصل ۳ (۲۰ اسفند ۹۸)
  - کوییز ۲ (۳/۵ نمره): فصل آپامپ و فصل ۴ (۳۱ فروردین ۹۹)
    - □ کوییز ۳ (۳/۵ نمره): فصل ۵ و فصل ۶ (۲۱ اردیبهشت ۹۹)
      - کوییز ۴ (۳/۵ نمره): فصل ۷ (۱۱ خرداد ۹۹)
        - پایان ترم: (۶ نمره)
        - □ فصل ۵ و فصل ۷: طبق اعلام آموزش

#### ارزشیابی (نمرات مازاد)

- در صورت کسب حداقل ۷ نمره از مجموع نمرات کوییز و پایان ترم (۲۰ نمره)، دانشجویان مشمول نمره مازاد زیر خواهند بود:
  - 🛭 پروژه: (تا ۱/۵ نمره اضافی)
  - تحلیل و شبیه سازی یک مدار با نرم افزار: ۱۴ خرداد ۹۹
- ت در صورت حضور در جلسه اول و دوم، دانشجویان مشمول نمرات <mark>مازاد</mark> زیر خواهند شد:
  - حل تمرین: (۱ نمره اضافی)
  - ۴ شنبه ها ۱۲ ۱۴، سر کار خانم طاهری
    - نمره ارفاقی پایان ترم

#### راه های ارتباطی

- اطلاع رسانی:
- ه کانال اطلاع رسانی در پیام رسان (با افتخار) ایرانی سروش drashraf.sut

پست الکترونیکی:

□ m.r.ashraf@chmail.ir

# برنامه هفتگی

18-11	14-18	17-14	17-1.	١٠-٨	
ا <mark>لکترونیک ۱</mark> (ک. ۱۲)	<mark>مبدل داده</mark> (ک. ۸)	-	دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	شنبه
مطالعه و تحقیق	<mark>* مبدل داده</mark> ک. ۷)	-	م <b>دار۱</b> (ک. ۱۲)	<mark>پاسخ گویی</mark>	۱شنبه
<mark>الکترونیک ۱</mark> ** (ک. ۱۲)	مطالعه و تحقیق	-	جلسه گروه	<mark>پاسخ گویی</mark>	۲شنبه
دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	دفتر انجمنهای علمی (پردیس مرکزی)	-	<mark>پاسخ گویی</mark>	<mark>مدار۱</mark> (ک. ۱۲)	۳شنبه
مطالعه و تحقیق	مطالعه و تحقیق	-	مطالعه و تحقیق	مطالعه و تحقیق	۴شنبه

# مدارهای خطی

- 🗅 خطی بودن یعنی چه؟
- آیا تمامی مدارها خطی هستند؟
  - 🛛 چرا مطالعه مدارهای خطی؟

$$f(x) = e^x \rightarrow \approx 1 + x$$

х	f(x)*	1 + x	Relative error**
0.0001	1.0001	1.0001	0.0000005%
0.001	1.0010	1.001	0.00005%
0.01	1.0101	1.01	0.005%
0.1	1.1052	1.1	0.5%
1.0	2.7183	2.0	26%

# واحدها و یکاهای SI

Base Quantity	Name	Symbol
length	meter	m
mass	kilogram	kg
time	second	S
electric current	ampere	A
thermodynamic temperature	kelvin	K
amount of substance	mole	mol
luminous intensity	candela	cd

# پیشوندهای SI

Factor	Name	Symbol	Factor	Name	Symbol
$10^{-24}$	yocto	у	$10^{24}$	yotta	Y
$10^{-21}$	zepto	Z	$10^{21}$	zetta	Z
$10^{-18}$	atto	a	$10^{18}$	exa	Е
$10^{-15}$	femto	f	$10^{15}$	peta	P
$10^{-12}$	pico	p	$10^{12}$	tera	T
$10^{-9}$	nano	n	$10^{9}$	giga	G
$10^{-6}$	micro	$\mu$	$10^{6}$	mega	M
$10^{-3}$	milli	m	$10^{3}$	kilo	k
$10^{-2}$	centi	С	$10^{2}$	hecto	h
$10^{-1}$	deci	d	$10^{1}$	deka	da

# بار (Charge) و جریان (Charge)

- □ انواع بار: مثبت و منفی: (واحد کولن (coulomb (C)
- در درس مدار فرض میکنیم بارهای منفی (الکترون ها) جریان تولید می کنند.
  - □ باریک الکترون: 1.6×10×20 کولن

#### ם قانون بقای بار (Charge conservation):

در یک مدار، بار نه به وجود آمده و نه از بین می رود، فقط از نقطه ای به نقطه دیگر حرکت می کند.

#### ם جریان: (واحد آمپر (Ampere (A)

- ناشی از حرکت بارها
- تعریف: تعداد کل بارهای عبوری از سطح مقطع یک ماده

در یک ثانیه


$$i = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{dQ}{dt}$$
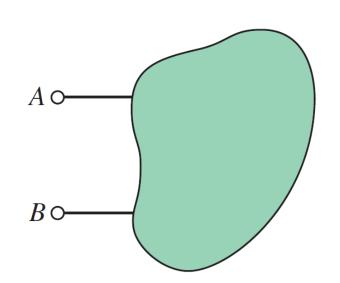
# اختلاف ولتاژيا اختلاف پتانسيل

□ برای برقراری جریان، الکترون ها نیازمند انرژی هستند.

 $_{\mathbf{B}}$  مقدار انرژی لازم برای انتقال یک کولن بار از نقطه  $_{\mathbf{B}}$  به





# توان (power)


- (J/s) انرژی در واحد زمان  $\Box$ 
  - □ واحد وات (Watt (W

$$\frac{J}{S} = \frac{V.C}{S} = \frac{V.A.S}{S} = V.A$$

پس توان یک قطعه برابر با حاصل ضرب ولتاژ در جریان آن است.
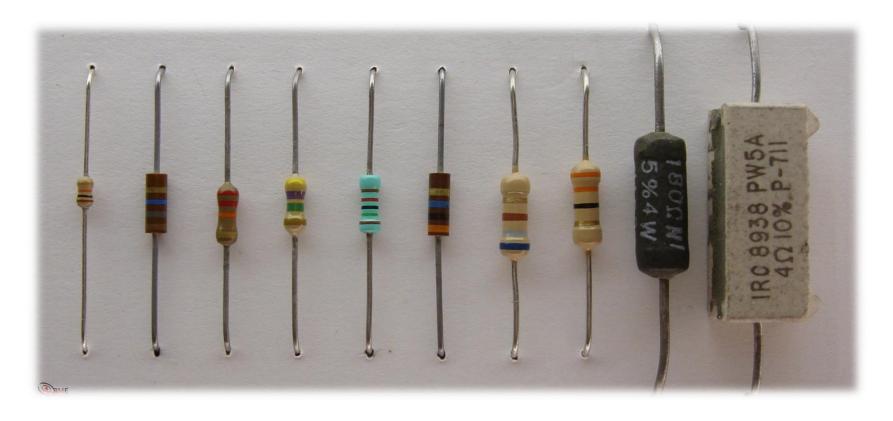
#### مقاومت (Resistor)

- 🗅 مقاومت در برابر جریان
- جنس از کربن، سیم یا گچ




#### 🛭 تعریف خازن:

□ دو ورقه رسانا که با فاصله کمی از یکدیگر به صورت موازی قرار دارند و بین آنها عایق وجود دارد



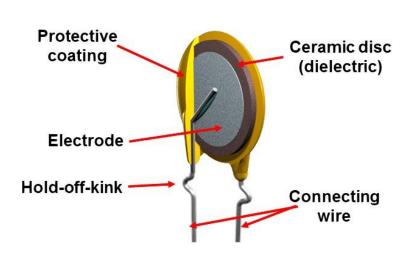
#### 🛭 انواع خازن

۱ - سرامیکی (عدسی): ظرفیت های کم در حدود پیکوفاراد تا حداکثر ۱ میکروفاراد






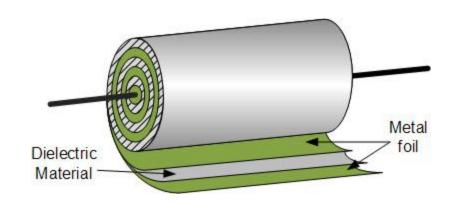- 🛭 انواع خازن
- ם ورقه ای: ابعاد بزرگ، ظرفیت کم، تحمل ولتاژ و جریان زیاد
  - کاغذی
  - پلاستیکی





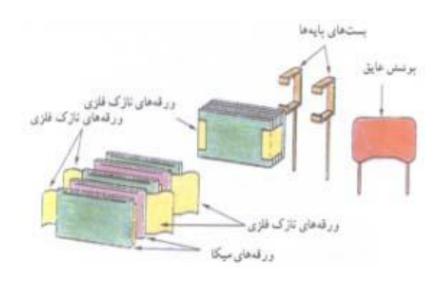- 🛭 انواع خازن
- □ میکا : ورقه های نازک میکا بین ورقه های نازک فلزی
  - ם ظرفیت بین ۱/۱ تا ۱ میکروفاراد





- 🛭 انواع خازن
- □ الكتروليتي (شيميايي) استوانه اي قطب دار: ظرفيت هاي زياد
  - ם آلومینیومی
    - تانتالیومی








#### (Inductor) القاكر

القاگر همان سیم پیچ است که شار الکتریکی را در خود ذخیره می کند.


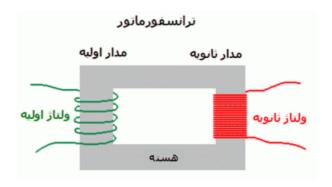
#### ترانس (Transformator)

ترانس در واقع دو سیم پیچ است که روی هم پیچیده شده است. ترانس قابلیت افزایش یا کاهش ولتاژیا جریان را دارد.








#### (Voltage & Current Source) منبع ولتاژ و جریان

- منبع ولتاژ: هر چیزی که ولتاژ دو سر آن ثابت است.
- □ منبع جریان: هر چیزی که جریان دو سر آن ثابت است.



#### كاربرد مدار 1 درالكترونيك


#### □ تقویت سیگنال های چشمی (EOG)

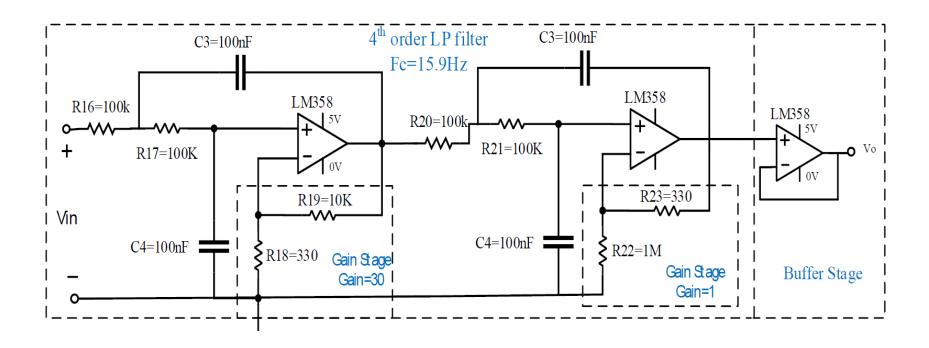

# کاربرد مدار ۱

#### □ سیگنال های چشمی (EOG)



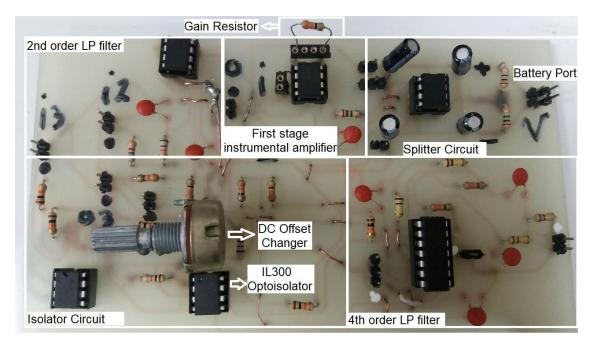

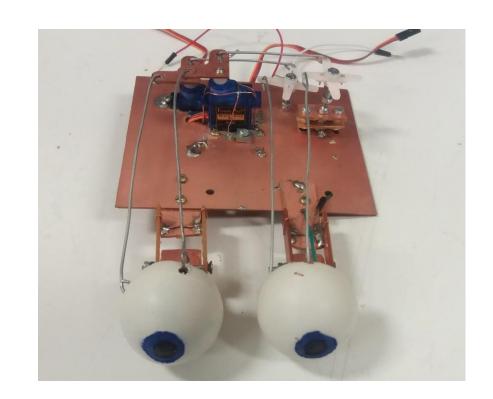
# کاربرد مدار ۱

□ تقویت سیگنال های چشمی (EOG)




- کنترل ویلچیر
- کنترل ماوس
- 🗅 ساخت چشم مصنوعی
  - ... 🗆



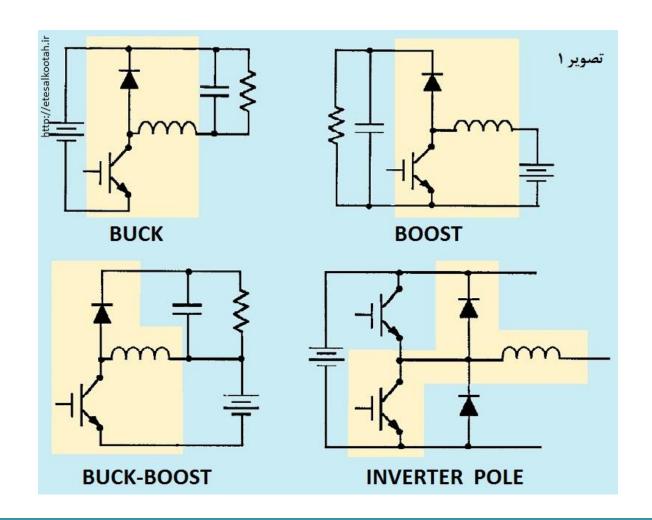
# کاربرد مدار ۱ در قدرت

□ تحلیل مدارهای تبدیل ولتاژ پایین به بالا و بالعکس




# کاربرد مدار ۱ در مخابرات


#### □ تحلیل مدارهای فرستنده و گیرنده

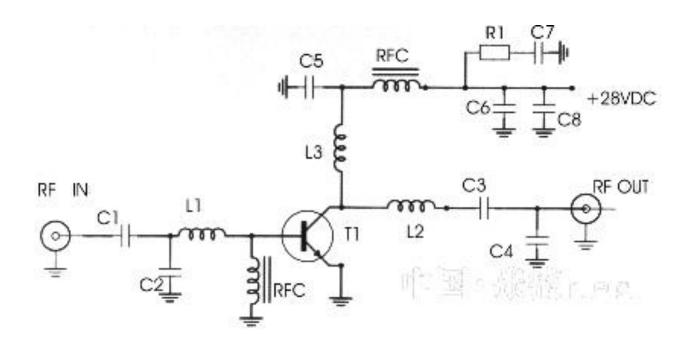

#### کاربرد مدار ۱ در کنترل

#### □ بلوک دیاگرام یک سیستم کنترلی

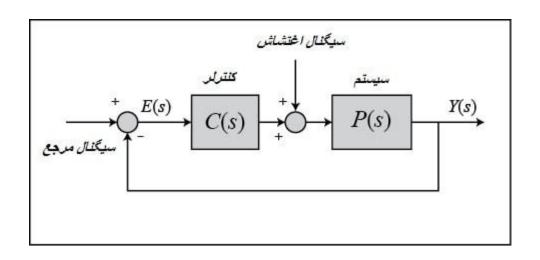

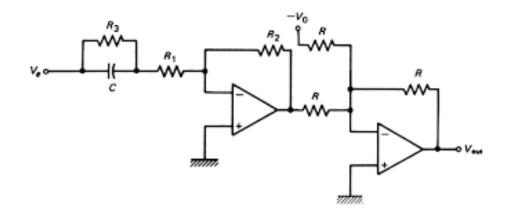

# نکاتی در مورد تمرین ها

### نکاتی در مورد پروژه

- □ چرا نرم افزار؟!
- برای تأیید طراحی تئوری، و یا تحلیل مدارهای پیچیده
  - 🗅 نکات مهم در پروژه:
- □ انجام دقیق تحلیل های تئوری و نوشتن موارد مورد سوال
  - 🛭 انجام دقیق شبیه سازی ها
  - 🗖 مقایسه شبیه سازی و تئوری
  - گزارش نویسی و ارسال به موقع